

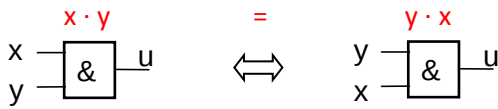
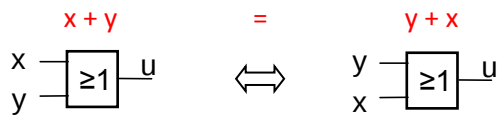


Viktiga satser i switchnätalgebra och motsvarande grindnät



1.

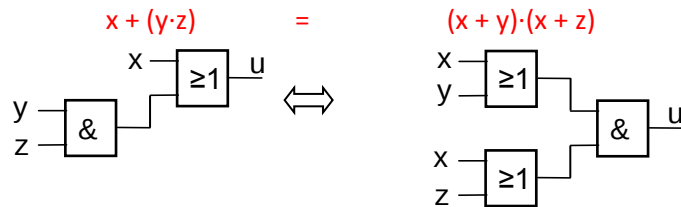



2.

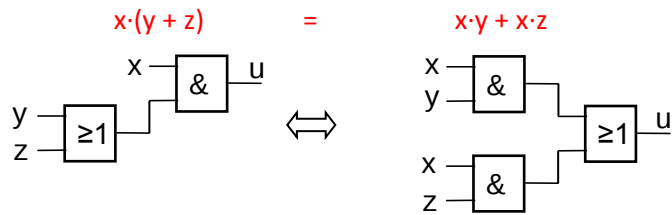



3.

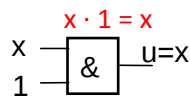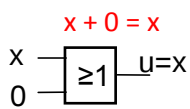



4.

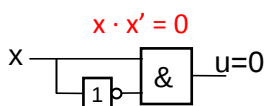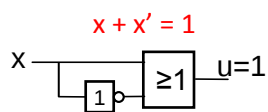



5.

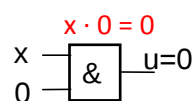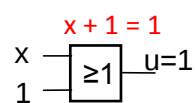



6.

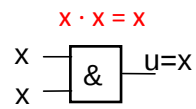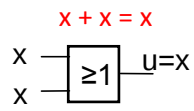

7.

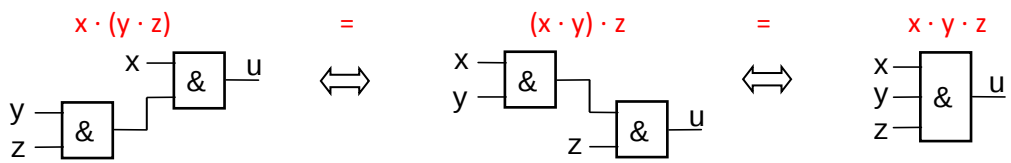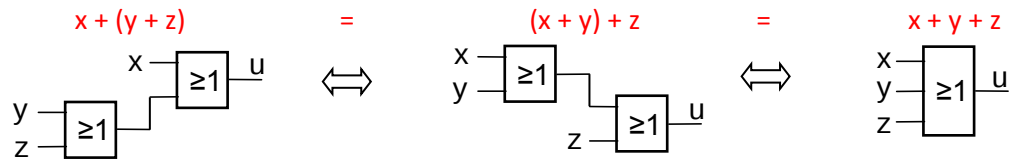

8.

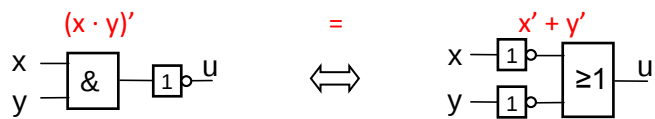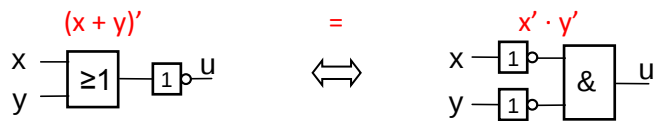

9.

