

Aktivera Kursens mål:

- ▶ Konstruera en dator mha grindar och programmera denna

Aktivera Förra veckans mål:

- ▶ Beskriva grindar och de verktyg som behövs under konstruktionsarbetet av datorn
- ▶ Hur kodas tal och tecken i datorn

Veckans mål:

- ▶ Konstruera de olika kombinatoriska nät som ingår i en dator. Exempel på sådana nät är väljare, kodomvandlare och ALU (beräkningseenheten i processorn).
- ▶ Studera hur addition/subtraktion utförs och signalera vid fel (flaggor)
- ▶ Konstruera register som används för att lagra data i datorn.
- ▶ Koppla samman register och ALU med bussar till en enkel dataväg (som är i processorn)

Dagens mål, Du ska kunna.....


- ▶ Konstruera Kodomvandlare
- ▶ Först innebörden av och använda Don't care – termer
- ▶ Konstruera Väljare
- ▶ Förstå Fördelare
- ▶ Konstruera och använda Heladderare
- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken

**Läs smart!
Lär dig mer!**

LV2 Fo4

4 Kombinatoriska nät

S4.1

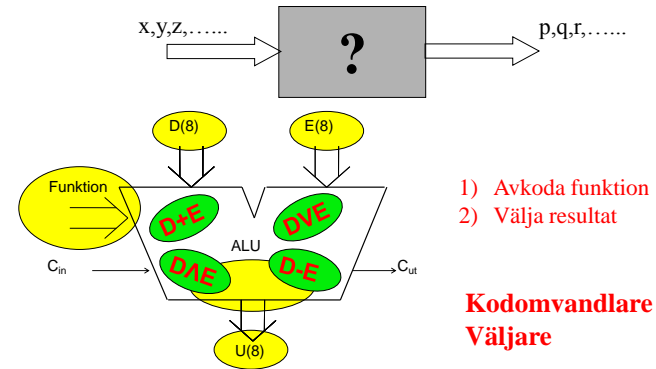

Dagens mål, Du ska kunna.....

- ▶ **Konstruera Kodomvandlare**
(en kod IN → annan kod UT)

- ▶ Förstå innebörden av och använda Don't care – termer
(ger färre grindar)

- ▶ Konstruera Väljare
(många signaler IN + styrsig → en signal UT)

- ▶ Förstå Fördelare
(en signal IN + styrsig → många signaler UT)

- ▶ Konstruera och använda Heladderare
(adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_{ut})

- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken
(2-komplementsrepresentationen)

Fokus på...

**Läs smart!
Lär dig mer!**


LV2 Fo4

Kodomvandlare

S4.11-12

(Arb kap 6)

Avkodare (en g decoder)

 


Figur 4.10 Prosamsymbol för "NBC till en av åtta" "Binary/Octal" kodomvandlare.

Binärsiffrin -
EN aktiv utsignal

Ex: IN= 110
UT= f_6

Tabell 4.6 Funktionstabell för "NBC till en av åtta" kodomvandlare (avkodare).

3 IN			8 UT								
a ₂	a ₁	a ₀	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	$f_0 = a_2'a_1'a_0'$
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	$f_1 = a_2'a_1'a_0$
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	$f_2 = a_2'a_1'a_0'$
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	$f_3 = a_2'a_1a_0$
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$f_4 = a_2a_1'a_0'$
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	$f_5 = a_2a_1'a_0$
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$f_6 = a_2a_1a_0'$
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	$f_7 = a_2a_1a_0$

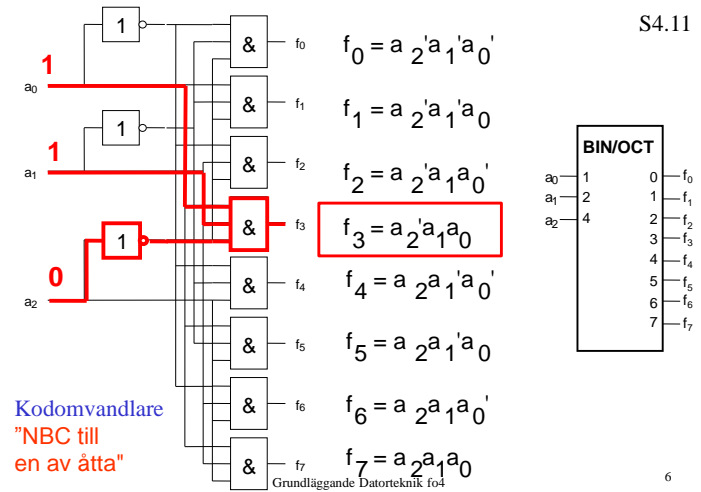


Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Konstruera Kodomvandlare (en kod IN → annan kod UT)
- ▶ Förstå innebörden av och använda Don't care - termer (ger färre grindar)
- ▶ Konstruera Väljare (många signaler IN + styrsig → en signal UT)
- ▶ Förstå Fördelare (en signal IN+styrsig → många signaler UT)
- ▶ Konstruera och använda Heladderare (adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_{ut})
- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken (2-komplementsrepresentationen)

Fokus på...

**Läs smart!
Lär dig mer!**

Kodomvandlare

 


Figur 4.12 Prosamsymbol för "NBCD till en av tio" "BCD/Decimal" kodomvandlare.

NBCD-tal in - EN aktiv utsignal

Ex: IN= 1001 UT= f₉

Karnaughdiagram

 - $f_0 = a_3'a_2'a_1'a_0'$
- $f_1 = a_3'a_2'a_1'a_0$
- $f_2 = a_2'a_1'a_0'$
- $f_3 = a_2'a_1'a_0$
- $f_4 = a_2a_1'a_0'$
- $f_5 = a_2a_1'a_0$
- $f_6 = a_2a_1a_0'$
- $f_7 = a_2a_1a_0$
- $f_8 = a_3a_0'$



Don't care - termer

- En delmängd av ”Alla kombinationer av insignaler” används. Övriga insignaler ger upphov till Don't care-termer i Karnaughdiagrammet.
- En Don't care – term kan väljas som etta eller nolla.
- Resultat: Konstruktionen får färre grindar.
- OBS! Konstruktionen kan inte användas för ogiltiga insignaler.
- *Studera upg 4.12 och 4.20 (+ facit) i blåa boken*

Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Konstruera Kodomvandlare
(en kod IN → annan kod UT)
- ▶ Förstå innebörden av och använda Don't care – termer
(ger färre grindar)
- ▶ **Konstruera Väljare**
(många signaler IN + styrsig → en signal UT)
- ▶ Förstå Fördelare
(en signal IN+styrsig → många signaler UT)
- ▶ Konstruera och använda Heladderare
(adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_{ut})
- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken
(2-komplementsrepresentationen)


Fokus på...


LV2 Fo4

**Läs smart!
Lär dig mer!**

Väljare

S4.16
(Arb kap 6)

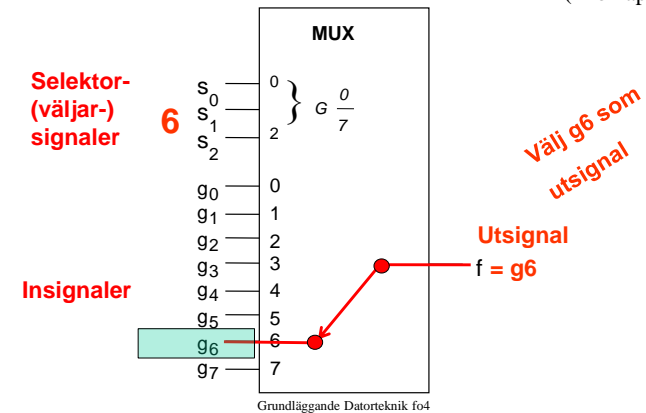

 

Väljare (eng multiplexer)

S4.16


Funktionstabell

s ₂	s ₁	s ₀	f
0	0	0	g ₀
0	0	1	g ₁
0	1	0	g ₂
0	1	1	g ₃
1	0	0	g ₄
1	0	1	g ₅
1	1	0	g ₆
1	1	1	g ₇

Funktion

$$f = m_0g_0 + m_1g_1 + m_2g_2 + m_3g_3 + m_4g_4 + m_5g_5 + m_6g_6 + m_7g_7$$

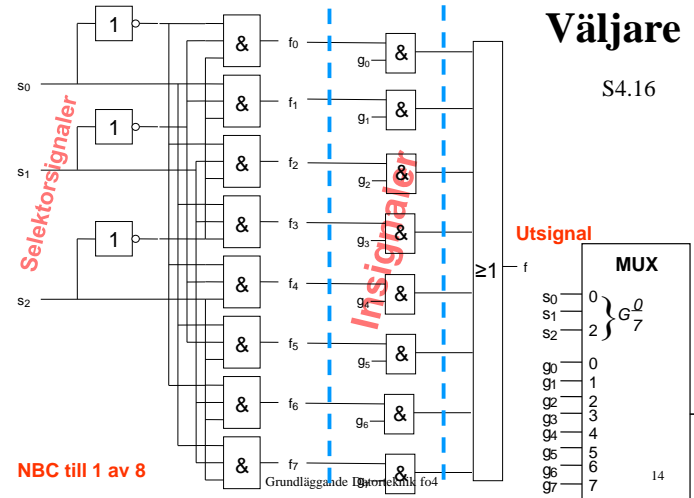m_0 är motsvarande minterm ($m_0 = s'_2s'_1s'_0$)



Väljare

S4.16

Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Konstruera Kodomvandlare
(en kod IN → annan kod UT)
- ▶ Förstå innebörden av och använda Don't care – termer
(ger färre grindar)
- ▶ Konstruera Väljare
(många signaler IN + styrsig → en signal UT)
- ▶ Förstå Fördelare
(en signal IN+styrsig → många signaler UT)
- ▶ Konstruera och använda Heladderare
(adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_{ut})
- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken
(2-komplementsrepresentationen)

Fokus på...


LV2 Fo4

**Läs smart!
Lär dig mer!**


Fördelare (eng demultiplexer)

S4.19

(Arb kap 6)

 

s ₂	s ₁	s ₀	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇
0	0	0	g	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	g	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	g	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	g	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	g	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	g	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	g	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	g

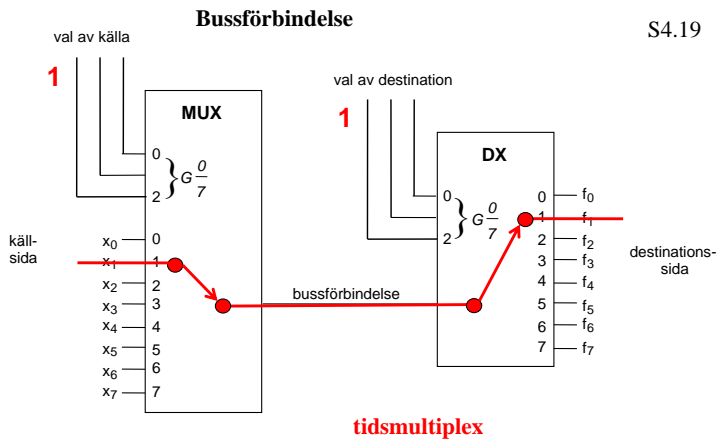

Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Konstruera Kodomvandlare
(en kod IN → annan kod UT)
- ▶ Förstå innebörden av och använda Don't care – termer
(ger färre grindar)
- ▶ Konstruera Väljare
(många signaler IN + styrsig → en signal UT)
- ▶ Förstå Fördelare
(en signal IN + styrsig → många signaler UT)
- ▶ **Konstruera och använda Heladderare**
(adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_w)
- ▶ Koda och använda tal med och utan tecken
(2-komplementsrepresentationen)

Fokus på...


LV2 Fo4

**Läs smart!
Lär dig mer!**

Kap 4 Kombinatoriska nät

S 4.1

(Arb kap 5)

 

Metodik

1. Formulera uppgiften
2. Funktionsbeskrivning
3. Lösning
4. Realisering

1. Beskrivning

Konstruera en additionsenhet för två binära siffror.

Adderare


(Arb kap 5)

2. Funktionsbeskrivning (ex 4.1 forts)

Addera två binära siffror.....???

Testa!!!!
 
$$\begin{array}{r}
 0 \\
 + 0 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \\
 + 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 + 0 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 + 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 a \\
 + b \\
 \hline
 s
 \end{array}$$



Adderare

s 4.4


3. Lösning (ex 4.1 forts)

$c = ab$
 $s = a'b + ab' \rightarrow s = a \oplus b$


a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

s	b	
	0	1
a	0	1
1	1	

4. Realisering

 

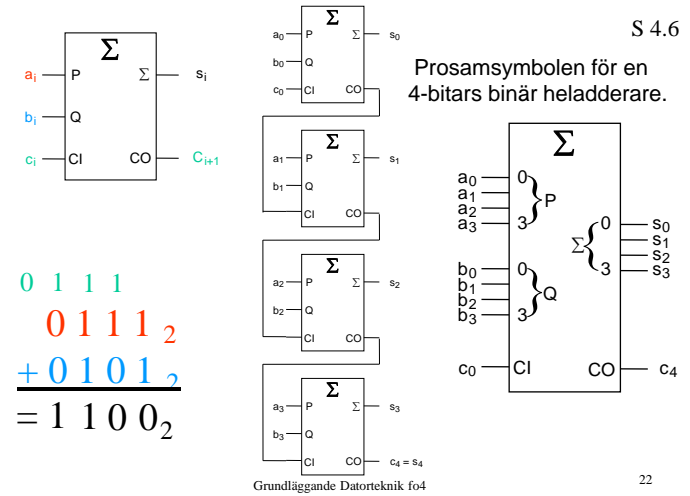Halv Adderare
 Tar ej hänsyn till
 CARRY IN



Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Konstruera Kodomvandlare (en kod IN → annan kod UT)
- ▶ Först innebörden av och använda Don't care – termer (ger färre grindar)
- ▶ Konstruera Väljare (många signaler IN + styrsig → en signal UT)
- ▶ Förstå Fördelare (en signal IN + styrsig → många signaler UT)
- ▶ Konstruera och använda Heladderare (adderar $x+y+c_{in}=s_{ut}$ och c_{ut})
- ▶ **Koda och använda tal med och utan tecken (2-komplementrepresentationen)**


Fokus på...

LV2 Fo4

**Läs smart!
 Lär dig mer!**

Tal MED och UTAN tecken


Arb s 27-33
 Ext 6

 

Hur behandla negativa tal?????



Tecken beloppsrepresentation:

 

1	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0

	15	1 1 1 1			
	14	1 1 1 0			
	13	1 1 0 1			
	12	1 1 0 0			
	11	1 0 1 1			
	10	1 0 1 0			
	9	1 0 0 1			
	8	1 0 0 0			
	7	0 1 1 1			
Tal	6	0 1 1 0	0 1 1 1	7	Tal
utan	5	0 1 0 1	0 1 1 0	6	med
inbyggd	4	0 1 0 0	0 1 0 1	5	inbyggd
tecken	3	0 0 1 1	0 1 0 0	4	tecken
	2	0 0 1 0	0 0 1 1	3	
	1	0 0 0 1	0 0 1 0	2	
	0	0 0 0 0	0 0 0 1	1	
			0 0 0 0	0	
			1 1 1 1	-1	
			1 1 1 0	-2	
			1 1 0 1	-3	
			1 1 0 0	-4	
			1 0 1 1	-5	
			1 0 1 0	-6	
			1 0 0 1	-7	
			1 0 0 0	-8	

Def 2-Komplement:

Pos: $Y = Y$

Neg: $(-Y) = 2^n - |Y| = Y_{2K}$

Att tvåkomplementera:

Ex 4 bit: $2^n = 2^4 = 16$

$$2^n - Y = 2^n - 1 - Y + 1 = 16 - 1 - Y + 1 = 15 - Y + 1 (= Y_{1K} + 1)$$

Ex $Y=6$: 0110 Hitta $(-Y)$

$$15_{10} \quad 1111$$

$$\underline{-Y} \quad \underline{-0110}$$

$$= Y_{1K} \quad = 1001$$

INVERSEN! Def 1komp! Y_{1K}

$$\underline{\text{addera 1}} \quad \underline{+0001}$$

$$= Y_{2K} \quad = 1010$$

$$Y_{1K} + 1 = Y_{2K} \quad (-Y = 1010)$$

$$(-6 = 1010)$$

Att subtrahera:

$$X - Y = X + Y_{2K} = X + Y_{1K} + 1$$

Veckans mål:

LV2 Fo 5

- ▶ Konstruera de olika kombinatoriska nät som ingår i en dator. Exempel på sådana nät är väljare, kodomvandlare och ALU (beräkningsenheten i processorn).
- ▶ Studera hur addition/subtraktion utförs och signalera vid fel (flaggor)
- ▶ Konstruera register som används för att lagra data i datorn.
- ▶ Koppla samman register och ALU med bussar till en enkel dataväg (som är i processorn)

Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Förstå och använda Tvåkomplementsrepresentation
- ▶ Addera /Subtrahera med 2-komp-tal
- ▶ Ange Flaggbitar
- ▶ Förstå uppbyggnaden av en ALU (Bit-slice)

**Läs smart!
Lär dig mer!**

FOKUS PÅ...

Fo 5

Dagens mål, Du ska kunna....

- ▶ Förstå och använda Tvåkomplementsrepresentation
- ▶ Addera /Subtrahera med 2-komp-tal
- ▶ Ange Flaggbitar
- ▶ Förstå uppbyggnaden av en ALU (Bit-slice)




**Läs smart!
Lär dig mer!**

Def Flaggor

Statusflaggor ut från ALU:n som indikerar om resultatet blev rätt eller fel

- C** Carry Tal utan tecken [0,15] (ADD : minnessiffr; SUB: lånesiffr)
- V** Overflow Tal med tecken [-8,7]
- N** Negative Tal med tecken [-8,7]
- Z** Zero Tal med och utan tecken

 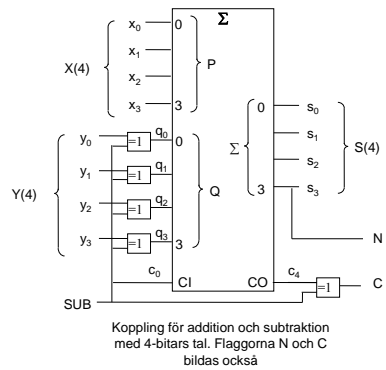 - C=1:** Resultatet av operationen blev *fel* för en operation *utan tecken*
- V=1:** Resultatet av operationen blev *fel* för en operation *med tecken*
- N=1:** Resultatet av operationen blev *negativt* för en operation *med tecken*
- Z=1:** Resultatet av operationen blev *noll*



Tecken-beloppsrepresentation av heltal

Ext6

Hur skall man kunna räkna med negativa tal i ett digitalt system, t ex en dator. Det enda man kan arbeta med är ju binära siffror, dvs 0 och 1.

En enkel metod vore ju att avdela en siffra för tecknet, t ex 0 för + (plus) och 1 för - (minus) och använda resten av siffrorna för talets storlek (belopp).

Med 8 bitars ordlängd kan man då skriva t ex talet $+14 = +(1110)_2$ som

Teckenbit \longrightarrow 0 0001110 \longleftarrow Belopp

och talet -19 som

Teckenbit \longrightarrow 1 0010011 \longleftarrow Belopp

För 8-bitars tal blir talområdet $[-(2^{8-1}-1), +(2^{8-1}-1)] = [-127, +127]$. Teckenbyte görs genom invertering av teckenbiten.

2-komplementrepresentation av heltal

Ext6 sid2(9)

En lösning på problemet tal med tecken får man med 2-komplementrepresentation.

Denna innebär att man behåller positiva tal som de är.

Negativa tal byts ut mot 2-komplementet av motsvarande positiva tal.

Exempel.

För 8-bitars tal gäller:

+5 används som det är dvs $(00000101)_2$

-5 byts mot $2^8 - 5 =$

$256 - 5 = (100000000)_2 - (00000101)_2 = (11111011)_2$

-38 byts mot $2^8 - 38 =$

$256 - 38 = (100000000)_2 - (00100110)_2 = (11011010)_2$

Läs Ext 6

Läs Ext 6

Systematisk genomgång av addition och subtraktion med 2-k aritmetik

Ext6

Additionen $X + Y$ skrivs som: $S = X + Y = (+ |X|) + (+ |Y|)$

Subtraktionen $X - Y$ skrivs som: $S = X - Y = (+ |X|) - (+ |Y|)$

Positiva heltal eller 0 anges som: $(+ |X|)$ och då gäller att $0 \leq |X| \leq 127$

Negativa heltal anges som: $(- |X|)$ och då gäller att $1 \leq |X| \leq 128$

Addition med 2-komplementaritmetik

Följande fyra fall förekommer: (1c är lika med 1b om X och Y byter plats.)

1a. $S = X + Y = (+ |X|) + (+ |Y|)$ 1b. $S = X + Y = (+ |X|) + (- |Y|)$

1c. $S = X + Y = (- |X|) + (+ |Y|)$ 1d. $S = X + Y = (- |X|) + (- |Y|)$

Sammanfattning av addition och subtraktion med 2-komplementaritmetik

Ext6

Vanlig binär addition och subtraktion kan användas för tal med 2-komplementrepresentation.

Overflow kan inträffa och innebär att gränsen för det tillgängliga talområdet har överskridits.

Overflow kan inträffa i fallen 1a, 1d, 2b och 2c.

I fallen 1a och 1d inträffar overflow vid addition av tal med lika tecken om summan får motsatt tecken.

(Pos + Pos = Neg eller Neg + Neg = Pos)

I fallet 2b inträffar overflow vid subtraktion av ett negativt tal från ett positivt tal om skillnaden tolkas som negativ.

(Pos - Neg = Neg)

I fallet 2c inträffar overflow vid subtraktion av ett positivt tal från ett negativt tal om skillnaden tolkas som positiv.

(Neg - Pos = Pos)

FOKUS PÅ...


Fo 5

Dagens mål, Du ska kunna.....


- ▶ Förstå och använda Tvåkomplementsrepresentation
- ▶ Addera /Subtrahera med 2-komp-tal
- ▶ Ange Flaggbitar
- ▶ **Förstå uppbyggnaden av en ALU (Bit-slice)**

**Läs smart!
Lär dig mer!**

ALU - forts Arb kap 7

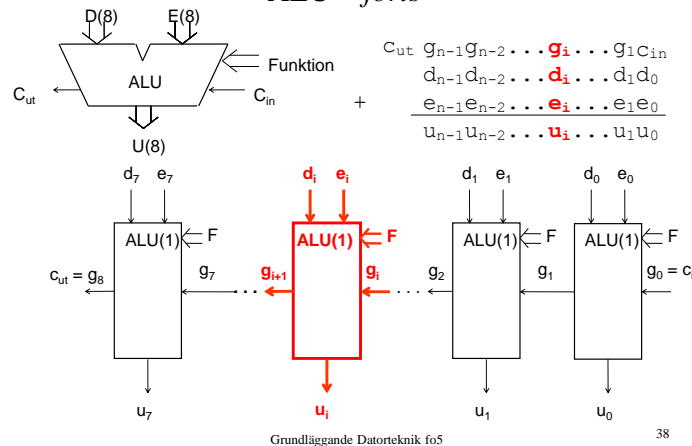


ALU - forts

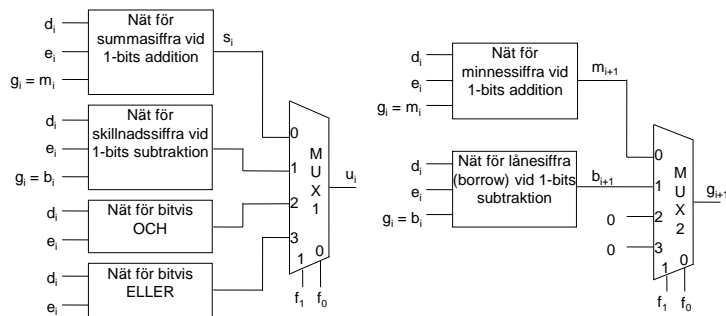


00: ADD; 01: SUB; 10: AND; 11: OR


ALU - forts

 

ALU - forts

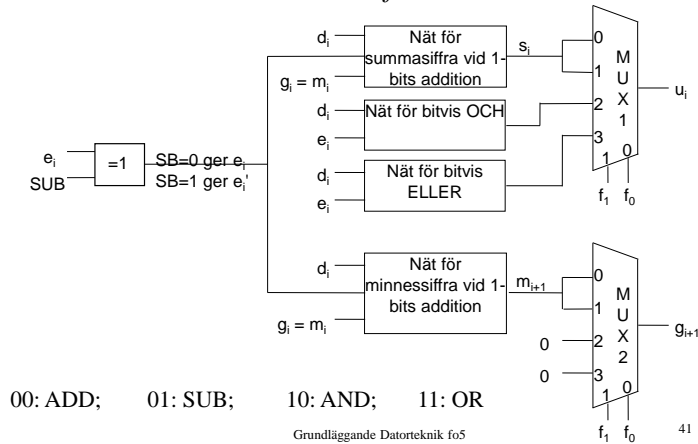

ALU - forts

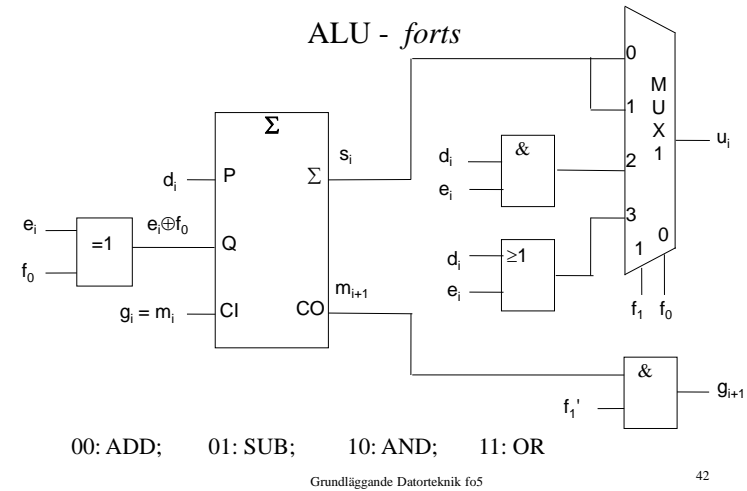

Veckans mål:


- ▶ Konstruera de olika kombinatoriska nät som ingår i en dator. Exempel på sådana nät är väljare, kodomvandlare och ALU (beräkningsenheten i processorn).
- ▶ Studera hur addition/subtraktion utförs och signalera vid fel (flaggor)
- ▶ Konstruera register som används för att lagra data i datorn.
- ▶ Koppla samman register och ALU med bussar till en enkel dataväg (som är i processorn)

Dagens mål, Du ska kunna.....

- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ Förstå och använda vippor
- ▶ Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.
- ▶ Förstå och använda 3-state-logik
- ▶ Använda RTN-beskrivning
- ▶ Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)

Läs smart!
Lär dig mer!


S5.1

 

- Återkoppling (feedback)
- Minnesfunktion


Låskretsar – (Latch'ar)

S5.3
Arb kap 8

 

SR - Latch


S5.4/6

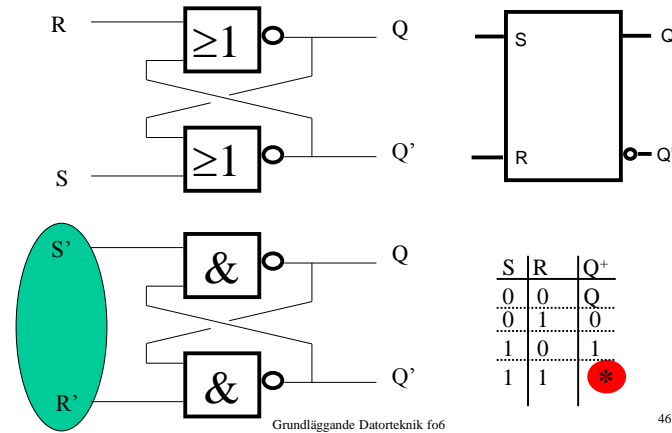



Grindad SR-latch

Ofta förses SR-latchar med en tredje ingång, till vilken en **styrapuls C** ansluts. Härvid erhålls en så kallad **grindad SR-latch**.


S5.7

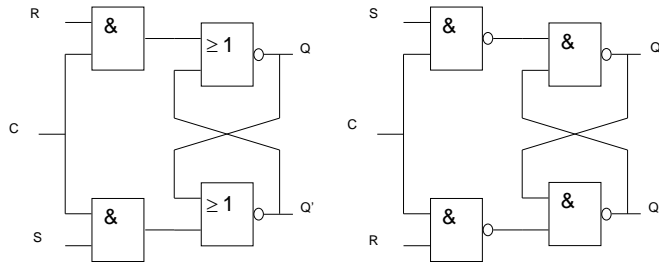

Latch'ar

 
 


Klockad SR-latch.

 

Klockad D-latch.

D	Q ⁺
0	0
1	1

  


Dagens mål, Du ska kunna.....

Fokus på... Fo 6

- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ **Förstå och använda vippor**
- ▶ Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.
- ▶ Förstå och använda 3-state-logik
- ▶ Använda RTN-beskrivning
- ▶ Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)


**Läs smart!
Lär dig mer!**


Flanktriggade vippor

 


Flanktriggad Vippa (D Vippa)

S5.14

 

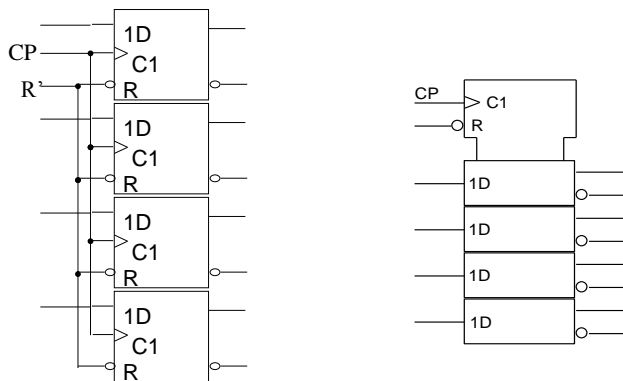

D-vippa med "Load Enable"

 




Dagens mål, Du ska kunna.....

- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ Förstå och använda vippor
- ▶ **Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.**
- ▶ Förstå och använda 3-state-logik
- ▶ Använda RTN-beskrivning
- ▶ Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)

Fokus på... Fo 6



**Läs smart!
Lär dig mer!**

Register och bussar

   


Register och bussar

S7.2

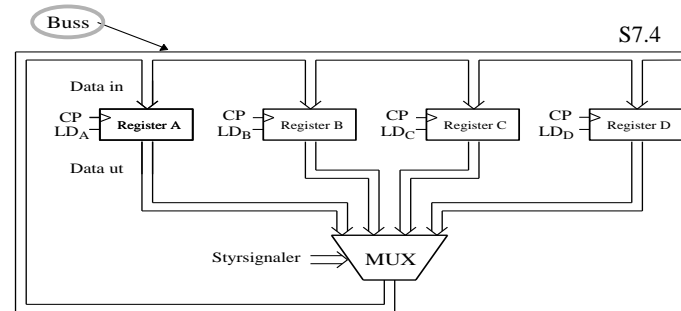 

Enklare logiknät för dataöverföring mellan enheter.

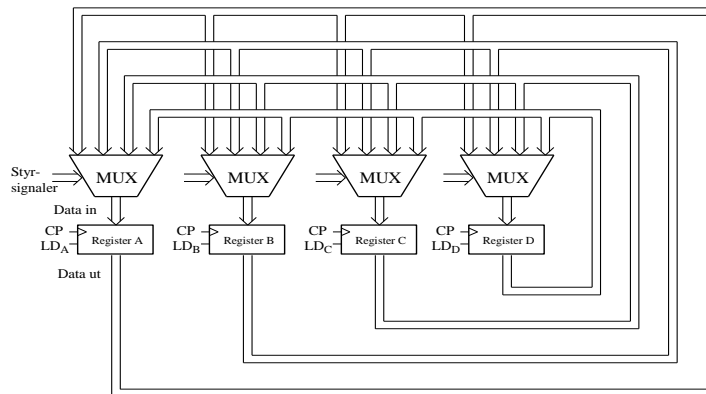Vi skall ha möjlighet att göra **dataöverföring**.



Realisering av logiknät för flera samtidiga dataöverföringar mellan register.

Dagens mål, Du ska kunna.....


FOKUS PÅ..... Fo 6

- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ Förstå och använda vippor
- ▶ Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.
- ▶ **Förstå och använda 3-state-logik**
- ▶ Använda RTN-beskrivning
- ▶ Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)


**Läs smart!
Lär dig mer!**

”Three-State”


S7.5
Arb Kap 9

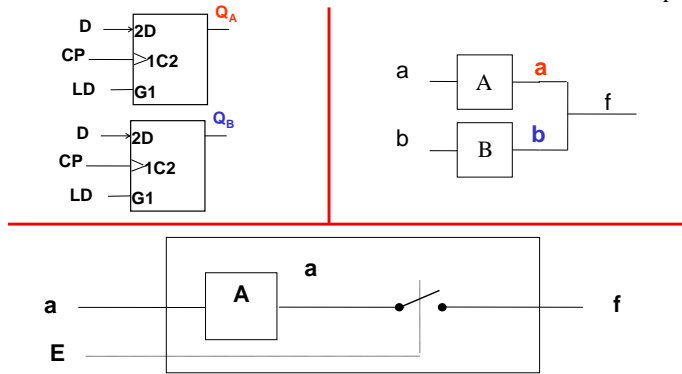

”Three-State”

 

S7.7

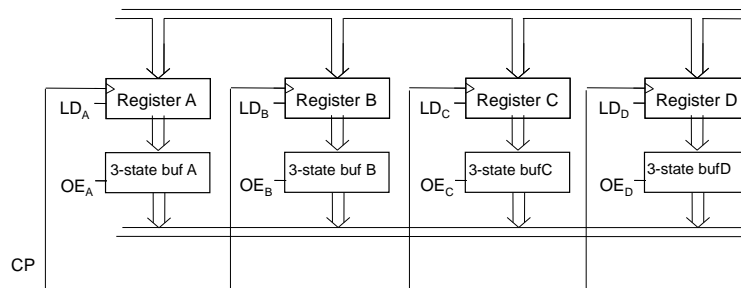

Dagens mål, Du ska kunna.....

FOKUS PÅ... Fo 6


- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ Förstå och använda vippor
- ▶ Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.
- ▶ Förstå och använda 3-state-logik
- ▶ **Använda RTN-beskrivning**
- ▶ Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)

**Läs smart!
Lär dig mer!**

RTN: Register Transfer Notation

S7.8

Arb Kap 10

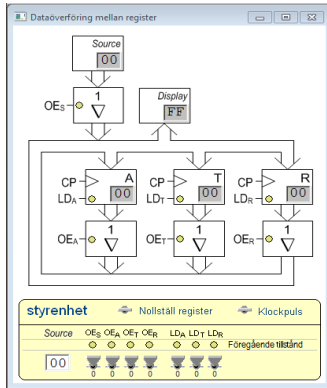

OE _A	OE _T	OE _R	LD _A	LD _T	LD _R	RTN-beskrivning
0	0	1	1	0	0	R←A


Dagens mål, Du ska kunna.....

FOKUS PÅ... Fo 6

- ▶ Förstå vad sekvensnät är (och senare konstruera sekvensnät)
- ▶ Konstruera olika Latch:ar och använda dessa
- ▶ Förstå och använda vippor
- ▶ Förstå uppbyggnaden av register och hur dessa kopplas samman med hjälp av bussar.
- ▶ Förstå och använda 3-state-logik
- ▶ Använda RTN-beskrivning
- ▶ **Koppla ihop en enkel dataväg (Systemexempel)**

**Läs smart!
Lär dig mer!**


ALU:n ska anslutas – hur då?

 


s7.9

funktion	operation	flaggor
$f_n f_{n-1} f_{n-2} f_{n-3}$	RTN	N Z V C
0 0 0 0	$0 \rightarrow U$	0 1 0 0
0 0 0 1	$FD_{16} \rightarrow U$	1 0 0 0
0 0 1 0	$FE_{16} \rightarrow U$	1 0 0 0
0 0 1 1	$FF_{16} \rightarrow U$	1 0 0 0
0 1 0 0	$E \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ 0 0 0
0 1 0 1	$D_n + C_n \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (8) (7)
0 1 1 0	$D \vee E \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ 0 0 0
0 1 1 1	$D \wedge E \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ 0 0 0
1 0 0 0	$D \oplus E \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ 0 0 0
1 0 0 1	$D + C_n \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (2) (3)
1 0 1 0	$D + FF_{16} \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (2) (3)
1 0 1 1	$D + E + C_n \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (2) (3)
1 1 0 0	$D + (E + C_n)_{2k} \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (2) (3)
1 1 0 1	$D \ll 1 (C_n) \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (6) (4)
1 1 1 0	$(C_n) D \gg 1 \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ (6) (3)
1 1 1 1	$(d_j) D \gg 1 \rightarrow U$	$u_n^{(1)}$ 0 (3)

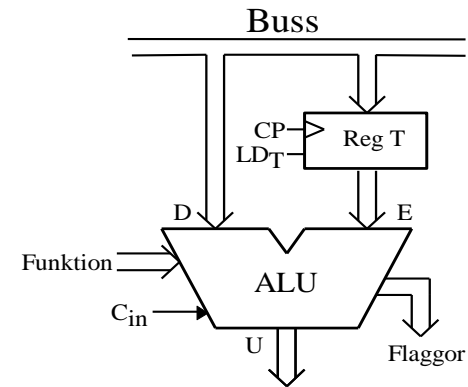Användning av temporärregister (T) för lagring av s7.10 indata till ALU.



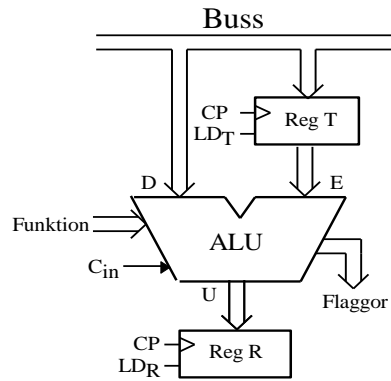
Användning av resultatregister (R) för lagring av utdata^{s7.11}
från ALU.



Grundläggande Datorteknik fo6

69

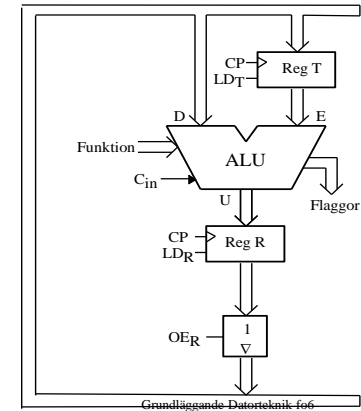
Anslutning av resultatregister (R) till buss.



Grundläggande Datorteknik fo6

70

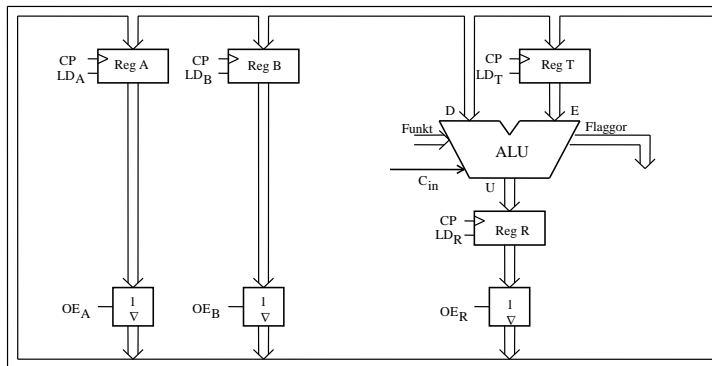
Logiknät för databehandling med aritmetik-logikenhet (ALU).



Grundläggande Datorteknik fo6

71

Dataväg med aritmetik-logikenhet (ALU).

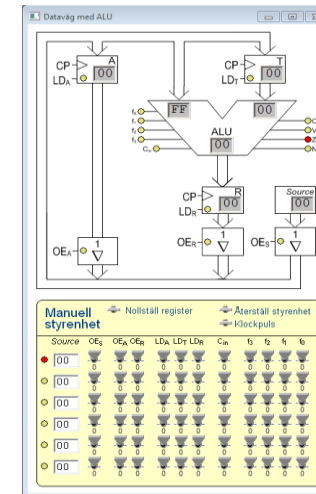

Arb Kap 11

72