

Funktionstabeller för de olika vipptyperna:

D	q ⁺
0	0
1	1

S	R	q ⁺
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	?

J	K	q ⁺
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	q'

T	q ⁺
0	q
1	q'

Excitationstabeller för de olika vipporna:

q	q ⁺	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

q	q ⁺	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

q	q ⁺	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

q	q ⁺	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0