

Lösningsförslag tenta 2010-12-13

1. $X = 01011010$; $Y = 10010101$ (8 bitars ordlängd)

a) $R = X + Y_{1k} + 1$

876543210	bitnummer
011110101	1 carry
01011010	X
+01101010	Y _{1k}
11000101	= R

(1p)

b) $N = r_7 = 1$;
 $Z = 0$ ($R \neq 0$);
 $V = x_7 * y_7 * r_7' + x_7' * y_7' * r_7 = 0 * 0 * 1' + 0' * 0' * 1 = 1$; (Vid "subtraktion" är y_7 motsvarande bit i Y_{1k} .)
 $C = c_8' = 0' = 1$

(1p)

c) $\underline{R} = 11000101_2 = C5_{16} = \underline{197}$;
 $\underline{X} = 01011010_2 = 5A_{16} = \underline{90}$;
 $\underline{Y} = 10010101_2 = 95_{16} = \underline{149}$;
 Resultatet R är felaktigt ($C = 1$). Korrekt resultat om $C = 0$.

(1p)

d) ($r_7 = 1$, neg) $R_{2k} = 2^8 - 197 = 59$ $\underline{R}$ motsvarar -59
 ($x_7 = 0$, pos) $\underline{X} = \underline{90}$
 ($y_7 = 1$, neg) $Y_{2k} = 2^8 - 149 = 256 - 149 = 107$ $\underline{Y}$ motsvarar -107
 Resultatet R är felaktigt ($V = 1$). Korrekt resultat om $V = 0$.

(1p)

e) Resultatet av $X - Y$ skall vara negativt eller noll. $f = (N \oplus V) + Z$

(2p)

f) $N_{\text{flyt}} = C3DA7000_{16} =$

1/100	0011	1/101	1010	0111	0000	0000	0000
s	c	f					

 $s = 1$ (-)
 $c = 135$; $\text{exp} = 135 - 127 = 8$;
 $m = 1.f = 1.101101001110000000000000$

$\underline{N}_2 = -1.101101001110000000000000 * 2^8 = - (256 + 128 + 32 + 16 + 4 + .5 + .125) = \underline{-436,875}$

(2p)


g)

$\underline{u} = (a \oplus b)'(a \oplus c)' = (a'b' + ab)(a'c' + ac) = a'b'a'c' + a'b'ac + aba'c' + abac = \underline{a'b'c' + abc}$

(3p)

2.

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	0	1	0
	01	0	1	0	1
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

 


(Ring på ingångar i figuren ovan betyder att signalen inverteras innan den når grinden.)

$$\begin{aligned} \underline{u} &= ad + a'b'c'd' + a'b'cd + a'bc'd + a'bcd' = ad + a'(b'c'd' + b'cd + bc'd + bcd') = \\ &= ad + a'[b'(c'd' + cd) + b(c'd + cd')] = ad + a'[b'(c \oplus d)' + b(c \oplus d)] = \underline{ad + a'[b \oplus (c \oplus d)]'} \end{aligned}$$

(4p)

3.

a)

 

6 tillstånd ger minst 3 vippor
($2^2 < 6 \leq 2^3$)

(4p)

b)


x	q ₁	q ₀	q ₁ ⁺	q ₀ ⁺	T ₁	T ₀
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0

$$T_1 = 1$$

$$T_0 = xq_1' + x'q_1 = x \oplus q_1$$

	q ₁ q ₀			
	00	01	11	10
x	0	1	1	1
	1	1	1	1

	q ₁ q ₀			
	00	01	11	10
x	0	0	0	1
	1	1	1	0

 

(5p)

$$4. \quad 9 \cdot A - (B + 1) = 8 \cdot A + (A - B - 1)$$

CP	RTN	Styrsignaler (=1)
1	B → T	OE _B , LD _T
2	A - T - 1 → R	OE _A , f ₃ , f ₂ , LD _R
3	R → T	OE _R , LD _T
4	2A → R	OE _A , f ₃ , f ₁ , f ₀ , LD _R
5	2R → R	OE _R , f ₃ , f ₁ , f ₀ , LD _R
6	2R → R	OE _R , f ₃ , f ₁ , f ₀ , LD _R
7	R + T → R	OE _R , f ₃ , f ₁ , LD _R
8	R → A	OE _R , LD _A

(5p)

5. a)

State	S-term	RTN-beskrivning	Aktiva styrsignaler (=1)
Q ₅	Q ₅ ·I _{xx}	X→T, SP-1→SP	OE _X , LD _T , DecSP
Q ₆	Q ₆ ·I _{xx}	SP→MA	OE _{SP} , LD _{MA}
Q ₇	Q ₇ ·I _{xx}	PC→M	OE _{PC} , MW
Q ₈	Q ₈ ·I _{xx}	A+T→R	OE _A , f ₃ , f ₁ , LD _R
Q ₉	Q ₉ ·I _{xx}	R→PC, Next Fetch	OE _R , LD _{PC} , NF

Instruktionen består endast av OP-koden. Adressen efter OP-koden skrivs på stacken. Innehållen i A- och X-registret adderas och summan placeras i PC, dvs hopp görs till adressen X+A. Detta är JSR A,X.

(2p)

b)

State	S-term	RTN-beskrivning	Aktiva styrsignaler (=1)
Q ₅	Q ₅ ·I _{F3}	PC → MA, PC+1→PC	OE _{PC} , LD _{MA} , IncPC
Q ₆	Q ₆ ·I _{F3}	M → T	MR, LD _T
Q ₇	Q ₇ ·I _{F3}	PC→MA, PC+1→PC	OE _{PC} , LD _{MA} , IncPC
Q ₈	Q ₈ ·I _{F3}	M → MA	MR, LD _{MA}
Q ₉	Q ₉ ·I _{F3}	M OR T → R, Flags→CC	MR, f ₂ , f ₀ , LD _R , LD _{CC}
Q ₁₀	Q ₁₀ ·I _{F3}	R → M, Next Fetch	OE _R , MW, NF

(5p)

6.

- a) JMP gör ett hopp till en given (absolut) adress, där adressen finns som andra ord i instruktionen. BRA gör också ett hopp men i detta fall adderas instruktionens andra ord till det aktuella PC-värdet. Det innebär att det andra ordet innehåller avståndet till destinationen för hoppet. Om programmet flyttas i minnet kommer adresserna inom programmet att ändras, men eftersom avstånden inom programmet inte påverkas så kommer BRA att fungera, medan JMP hoppar till den gamla inaktuella adressen. JMP är lättare att hantera när man vet hoppadressen och den är snabbare än BRA. (2p)
- b) Funktionen hos signalen NF är att ladda tillståndsräknaren med värdet 3 som motsvarar första tillståndet i FETCH. Om sista tillståndet i EXECUTE inte aktiverar NF så fortsätter tillståndsräknaren räkna tills den varvar och börjar om med RESET följt av FETCH, dvs processorn startar om på det aktuella programmets startadress. (2p)
- c) Under RESET-fasen bildar ALU:n adressen FF₁₆ som laddas i R-registret och sedan flyttas till MA-registret. Därefter läser processorn innehållet på adressen FF₁₆ som skall vara startadressen till det program man vill starta, lägger den i PC och övergår till FETCH-fasen. (2p)

d)

Adr	Data	~	Läge		
20	11 32	4		LDX #TAB	
22	10 0C	4		LDAB #12	
24	81 0B	7		LDAA 11,X	
26	88	6	LOOP1	LDX B,X	
27	E2	4	LOOP2	DEX	
28	00	3		NOP	
29	5C FC	5		BPL LOOP2	27 - 2B = FC
2B	11 32	4		LDX #TAB	
2D	41	4		INCA	
2E	5B F6	5		BMI LOOP1	26 - 30 = F6
30	5A 0F	5		BRA NEXT	41 - 32 = 0F
32	-- -- -- -- --	-	TAB	RMB 8	
3A	01 FD 05 FB 09 F6 14	-		FCB 1,-3,5,-5,9,-10,20	
41	00	3	NEXT	NOP	

(3p)


e) $t = [4+4+7+(6+(4+3+5)*10+4+4+5)*5+5+3] \mu s = [23+(19+12*10)*5] \mu s = 718 \mu s$

(3p)

7.

 
- a) Inportens "three-state driver" skall aktiveras (OE_{FC}) vid läsning på adress FC_{16} och utportens register skall laddas (LD_{FC}) med data från databussen vid skrivning på adress $FC_{16} = 11111100_2$

(Ring på ingången till OCH-grunden nedan betyder att signalen inverteras innan den når grunden. Signalerna A_0 - A_7 är adressbitarna från adressbussen.)



(2p)

 - b) Vid läsning från inporten kommer indata att kollidera med data från minnets adress FC_{16} . Man måste därför förhindra att minnet lägger ut sin data på databussen vid läsning på inportsadressen FC_{16} . Nedan visas hur detta kan fixas.



(2p)

- c) Man använder en variabel i minnet och skriver alltid samma data i denna som på utporten. När man vill veta senaste utmatade värde kan man läsa det i minnesvariabeln.

(2p)

8.

CRLFCNT	PSHX		Spara register på stack
	CLRA		Nollställ CR-räknare
	CLR	LFCNT	Nollställ LF-räknare i minnet
CRLOOP	LDAB	1,X+	Hämta data från textsträng. Öka pekare
	TSTB		Strängslut?
	BEQ	CREX	Ja, avsluta
	ANDB	#\$7F	Maska paritetsbit (bit 7)
	CMPB	#\$0D	CR?
	BNE	LFTST	Nej, testa LF
	INCA		Öka CR-räknare
	BRA	CRLOOP	
LFTST	CMPB	#\$0A	LF?
	BNE	CRLOOP	Hämta nästa ASCII-tecken
	INC	LFCNT	Öka CR-räknare
	BRA	CRLOOP	
CREX	LDAB	LFCNT	Hämta LF-räknare
	PULX		Återställ register
	RTS		
LFCNT	RMB	1	LF-räknare

(6p)