
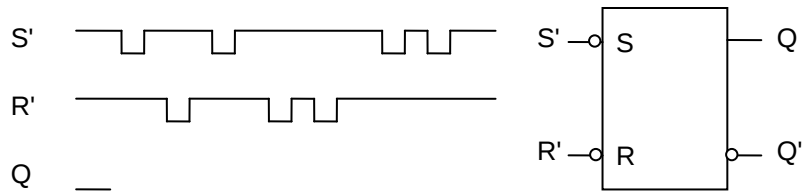


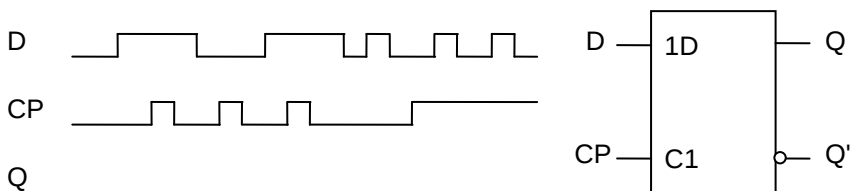
5.1 I figuren visas en RS-latch jämte tidsdiagram för S'- och R'-signalerna. Rita upp tidsdiagrammet för Q om Q = 0 från början.



5.3 I figuren visas en klockad D-latch jämte tidsdiagram för D- och CP-signalerna. Rita upp tidsdiagrammet för Q om Q = 0 från början.



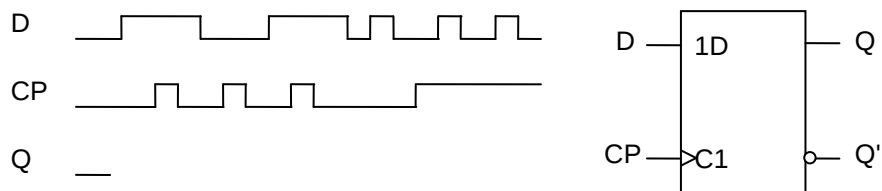5.7 I figuren visas en flanktriggad D-vippa jämte tidsdiagram för CP- och D-signalerna. Rita upp tidsdiagrammet för Q om Q = 0 från början.



5.8 I figuren visas en flanktriggad JK-vippa jämte tidsdiagram för CP-, J- och K-signalerna. Rita upp tidsdiagrammet för Q om Q = 0 från början.

