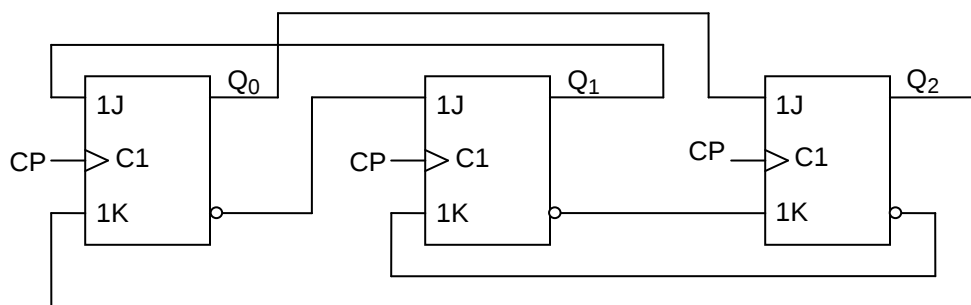


- 5.13 I figuren visas kopplingen för en räknare. Rita en tillståndstabell och en tillståndsgraf med tillstånden numrerade ($Q_2Q_1Q_0$). Rita också tidsdiagram för $Q_2 - Q_0$ om alla vipporna har $Q = 0$ från början.




CP

Q_0

Q_1

Q_2

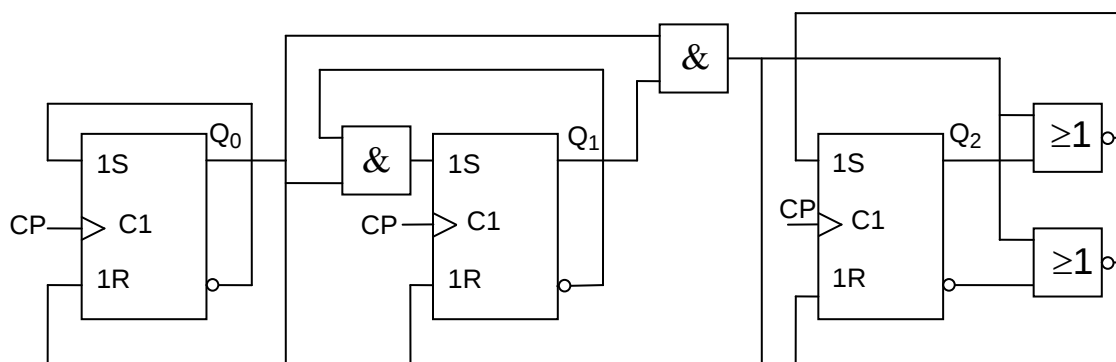- 5.14 I figuren visas kopplingen för en räknare. Rita en tillståndstabell och en tillståndsgraf med tillstånden numrerade ($Q_2Q_1Q_0$). Rita också tidsdiagram för $Q_2 - Q_0$ om alla vipporna har $Q = 0$ från början.



CP

Q_0

Q_1

Q_2