

Digital- och datorteknik

Laborationer

Laborationsserien omfattar totalt fyra laborationer som utförs i tur och ordning. Tiden vid laborationsplatsen förkortas avsevärt genom noggranna förberedelser.

Detta laborations-PM innehåller anvisningar om förberedelser inför genomförande av laborationerna, såväl som de uppgifter du ska utföra och redovisa för, under laborationerna.

Inför varje laborationstillfälle ska du förbereda dig genom att noggrant läsa igenom anvisningarna för laborationsmomentet i detta PM. För flertalet uppgifter förutsätts det att du utfört laborationsförberedande hemuppgifter. Vilka dessa uppgifter är, framgår av detta PM. Du ska vara beredd att visa upp och redogöra för dina förberedda lösningar inför laborationstillfället. **Bristfälliga förberedelser kan medföra avvisning från bokad laborationstid.**

Underskrifterna på detta försättsblad är ditt kvitto på att du är godkänd på respektive laboration. Spara det, för säkerhets skull, tills slutbetyg på kursen rapporterats.

Börja med att skriva ditt namn och personnummer med bläck.

Personnummer

Namn (textat)

Följande tabell fylls i av laborationshandledare efter godkänd laboration.

Laboration	Godkännande av laboration	
	Datum	Laborationshandledares underskrift
1		
2		
3		
4		

Godkännande – hel laborationsserie:

Datum

Laborationshandledares underskrift

Översikt av laborationsserien

Under laboration 1 bekantar du dig med laborationssystemet, konstruerar enkla kombinatoriska nät som exemplifierar användning av logikkretsar. Speciellt illustreras nät vi återkommer till då vi senare bygger upp en dators centralenhet (FLISP), så som kodomvandlare, väljare och ALU.

Under laboration 2 studerar du dataöverföring mellan register i datavägen och hur ALU'n används för att utföra operationer på data i register.

Under laboration 3 får du prova på att själv konstruera och testa instruktioner (i form av styrsignalsekvenser) för FLIS-processorn.

Laboration 4 omfattar grundläggande assemblerprogrammering och här får du också tillfälle att praktisera test, felsökning och "avlusning".

Kompletterande material

För laborationernas genomförande behöver du, utöver kurslitteraturen, program och diverse tekniska beskrivningar.

Vid laborationerna används följande program:

DigiFlisp

ETERM 6 för Flisp

Du finner programmen och beskrivningarna via länkar på kursens hemsida.

Laboration nr 1 behandlar

Logikgrindar och logiknivåer

Kombinatoriska nät: kodomvandlare, väljare och ALU

Följande uppgifter ur "Arbetsbok för DigiFlisp" ska vara utförda som förberedelse för laborationen. Du ska på begäran av laborationshandledare redogöra för dessa. (Signera själv i rutorna nederst när motsvarande uppgifter är utförda!)

Uppg.	3.2	4.1	5.1	6.1	7.1
	3.6	4.2	5.2	6.2	7.2
	3.7	4.3	5.3	6.4	
	3.9		5.4	6.5	
	3.11		5.5	6.6	
	3.12				
	3.13				
Sign.					

Hemuppgifter, i detta PM, som ska vara utförda innan laborationen påbörjas.

Hem-Uppgift	1.1	1.2
-------------	-----	-----

Följande laborationsuppgifter skall redovisas för en handledare för godkännande under laborationen, dvs. innan du kopplar ned. (Handledare signerar!)


Laborations-uppgift	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.X
Sign.								

Laborationssystemet

Under denna laboration använder du:

- Digitalmaskinen med dess grundläggande moduler.
- Enkelt universalinstrument ("voltmeter").

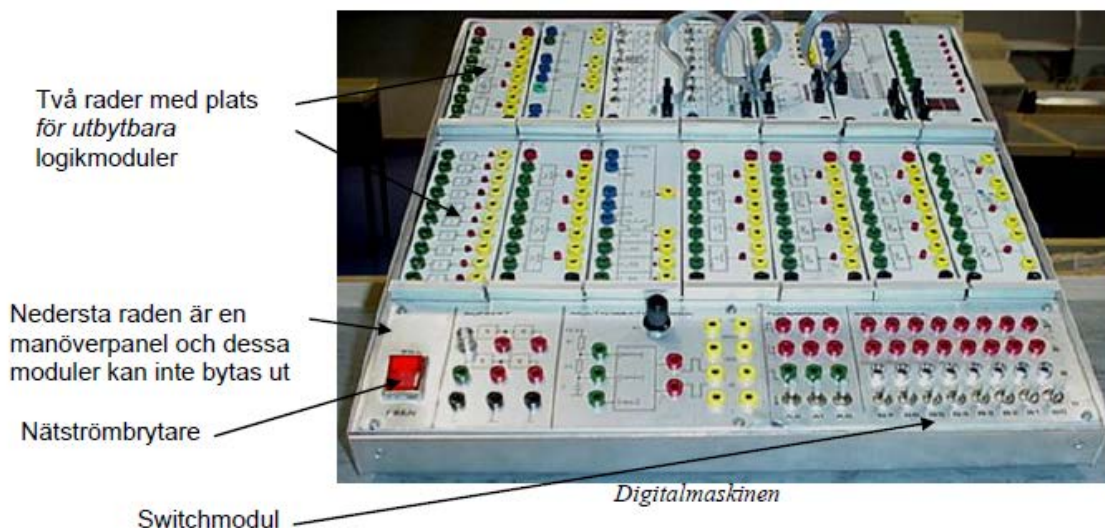Digitalmaskinen består av tre rader moduler. De två översta raderna innehåller utbytbara logikmoduler och den nedersta raden består av en fast manöverpanel.



Läsanvisning:

Läs om digitalmaskinen i "Manualblad: Moduler till digitalmaskinen" som du hittar via länken, "Digitalmaskinen.pdf" under rubriken "Laborationer och simulatorövningar" på websidan "Länkar till kursdokument".

Laborationsuppgift 1.1:**Mätning av logiknivåer**

Som första praktiska uppgift i laboratoriet skall vi undersöka vilka spänningar relativt jord, som motsvarar logikvärdena "0" och "1" i digitalmaskinen. Eftersom alla spänningar i digitalmaskinen mäts relativt jord använder vi i fortsättningen endast ordet "spänning" i stället för "spänning relativt jord". Vi mäter spänningarna på en AND-grinds ingångar och utgång med hjälp av en voltmeter.


Fråga en handledare om du behöver hjälp med att använda en voltmeter.

Studera AND-modulen som innehåller fyra 2-ingångars AND-grindar.

Grindarna har gröna bananhylsor på ingångarna. De gula utgångarna är dubblerade för att man enklare skall kunna koppla utsignalen vidare till ingångar på andra grindar. Varje grind har en lysdiod på utgången som indikerar om utgångens logiknivå (tänd diod=1, släckt diod=0). Överst finns två röda bananhylsor med +5V och nederst två svarta med 0V. Dessa kan man använda till att koppla logiknivå ett eller logiknivå noll till ingångar på kretsarna.

Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen. Nätströmbrytaren på digitalmaskinen skall vara avstängd vid allt kopplingsarbete!

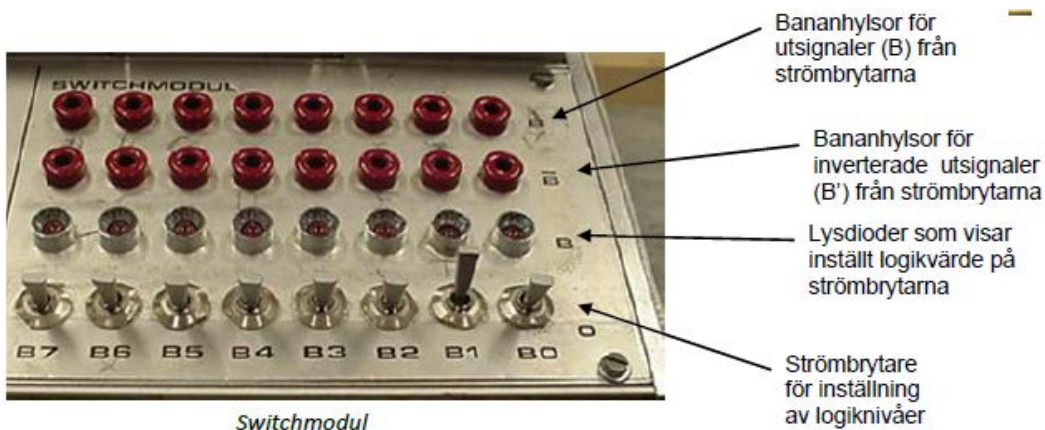
Signaler till grindarna kan tas från switchmodulen: Anslut en kopplingskabel mellan den övre banankontakten på switch B0 (B-raden på switchmodulen och en av ingångarna på en av AND-grindarna.



Anslut en annan kopplingskabel mellan den övre banankontakten på switch B1 (B-raden på switchmodulen) och den andra grindningången. Se figuren till höger.

Slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

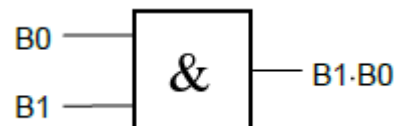Ställ in logikvärdena enligt tabellen nedan med switcharna B0 och B1. Mät spänningen på den använda grindens ingångar och utgång med en voltmeter och fyll i tabellen. Observera också utgångens logikvärde.



Insignal B1		Insignal B0		Utsignal B1·B0	
Logikvärde	Spänning [V]	Logikvärde	Spänning [V]	Logikvärde	Spänning [V]
0		0			
0		1			
1		0			
1		1			

Från mätvärdena i tabellen drar vi slutsatsen att:

Logikvärdet "0" motsvarar spänningen ____ V.

Logikvärdet "1" motsvarar spänningen ____ V.

De uppmätta värdena är typiska för den sorts mikroelektronik, HCMOS, som används i digitalmaskinen.


Vi observerar också att de AND-grindar som inte har någon yttre signal ansluten till sina ingångar via en labbsladd har logikvärdet ____ på utgången.

Mätning av spänning på ingångarna till dessa grindar visar spänningen ____ V, dvs. logikvärdet ____, vilket förklarar utsignalvärdet. Det är samma logikvärde på (nästan) samtliga ingångar, som saknar yttre anslutning via en labbsladd.

Laborationsuppgift 1.2:

Undersökning av XOR-grind

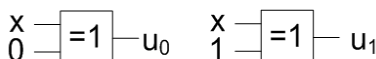Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.



s	x	u ₀	u ₁
0	0		-
0	1		-
1	0	-	
1	1	-	

Koppla upp uppgift 3.11 från arbetsboken.

Slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Använd switch B0 på switchmodulen som styrsignal **s** för att lägga på nollan eller ettan, och switch B1 som insignal **x**.

Fyll i funktionstabellen.

Laborationsuppgift 1.3:

NAND-logik

Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Koppla upp uppgift 3.9 där du använder NAND/NAND logik från arbetsboken.

Använd switch B3-B0 på switchmodulen som insignaler för **x**, **y**, **z** och **w**.

Slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen och kontrollera utsignalen **f** för olika värden hos insignalerna, fyll i funktionstabellen:

x	y	z	w	f
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Hemuppgift 1.1:

I laborationsuppgift 1.4 nedan, ska du koppla upp uppgift 4.3 från arbetsboken.

Här måste du dock tänka på att du inte har obegränsat med moduler för din koppling. Du måste därför eventuellt anpassa din lösning för användning av de moduler som finns tillgängliga på laborationsplatsen:

- 10 st. INVERTERARE
- 4 st. 2-ingångars AND
- 8 st. 2-ingångars NAND
- 3 st. 3-ingångars NAND
- 4 st. 2-ingångars NOR
- 8 st. XOR

Kontrollera att din lösning i arbetsboken inte omfattar fler grindar än du har tillgång till på laborationsplatsen. Modifiera eventuellt lösningen så att grindarna räcker, skriv booleska uttryck för funktionerna.

a=

b=


c=

d=

Laborationsuppgift 1.4:**Konstruktion av digital vinkelgivare**

Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

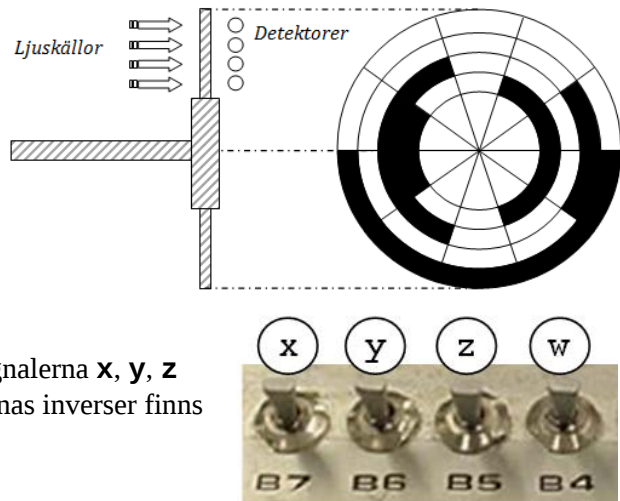
Koppla upp uppgift 4.3 från arbetsboken enligt din lösning i hemuppgift 1.1.



Använd switcharna B7 till B4 på switchmodulen för insignalerna **x**, **y**, **z** och **w** enligt vidstående figur, tänk på att även insignalernas inverser finns tillgängliga från switchmodulen.

Koppla vinkelgivarens utsignaler till displaymodulen så att det högra sifferfönstret används, dvs utsignal **a** till insignal nr 3, utsignal **b** till insignal nr 2, utsignal **c** till insignal 1 och utsignal **d** till insignal 0 på displaymodulen.


När du kopplat upp hela kodomvandlaren slår du på nätströmbrytaren på digitalmaskinen och testar vinkelgivaren för hela funktionstabellen i figur 4.3 i arbetsboken. Demonstrera sedan kopplingen för en handledare.

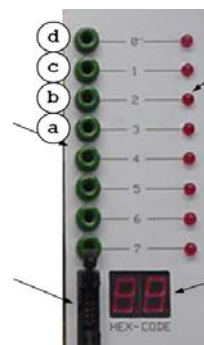


Hemuppgift 1.2:

Studera uppgift 5.1 i arbetsboken.

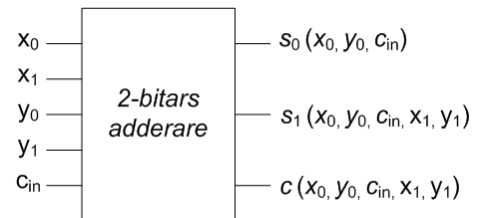Modifiera konstruktionen så att den består av 2 st. heladderare och rita schemat för denna i figur-boxen nedan.



Schema för 2-bitars adderare.

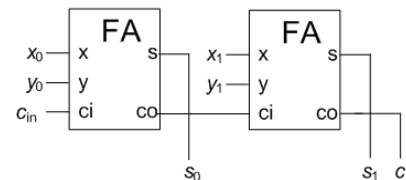**Laborationsuppgift 1.5:****Konstruktion av 2-bitars adderare**

Under denna laborationsuppgift ska du koppla upp den 2-bitars adderare du konstruerat som hemuppgift 1.2. Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Koppla upp adderaren där du ansluter insignalerna x_1 och x_0 till B5 och B4 på switch-modulen. Vidare väljer du B1 och B0 för insignalerna y_1 och y_0 . Slutligen väljer du B7 som c_{in} .

När du kopplar upp ett lite större nät kan en kopplingssladd lätt hamna fel. Därför är det ett bra arbetssätt att först koppla upp en delmängd av konstruktionen.

Exempelvis kan du börja med att koppla nätet som utgör en 1-bits adderare, dvs bilda s_0 och carry ut från additionen av x_0 och y_0 , och testa detta först.

Därefter kan du utöka kopplingen till en 2-bits adderare.

Efter att ha kontrollerat kopplingen demonstrerar du den för en handledare.

Laborationsuppgift 1.6:**Väljare och dess användning**



Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Koppla upp uppgift 6.1 från arbetsboken.

Använd switcharna B7, B6 och B0 på switchmodulen för signalerna x_0 , x_1 och s_0 enligt funktionstabellen.

Slå på digitalmaskinens nätströmbrytare och komplettera tabellen med funktionsvärdena f .

Styrsignal s_0 (B0)	Insignaler x_1 (B6) x_0 (B7)		Utsignal f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

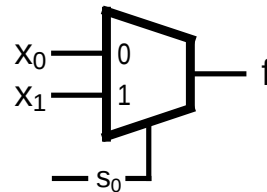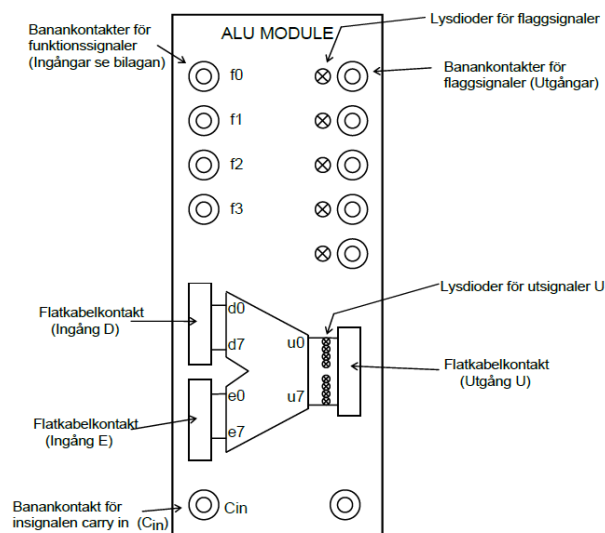
**Beskrivning av ALU-, DATA SOURCE- och DISPLAY-moduler**

Figuren till vänster visar frontpanelen för en 8-bitars ALU-modul som ingår i labbsystemet. Modulen har två 8-bitars dataingångar D och E samt en ingång för carry-in. Den har också fyra ingångar, f_0 , f_1 , f_2 och f_3 som bestämmer dess funktion.


Förutom datautgången U med 8 bitar har den flaggutgångarna N, Z, V och C.

De båda dataingångarna D och E, samt datautgången U finns tillgängliga på frontpanelen i form av flatkabelkontakter. Insignalerna till D- och E-ingångarna och utsignalerna på U-utgången måste därför kopplas med flatkablar via dessa kontakter.

I labbsystemet ingår också två moduler med namnet "DATA SOURCE" (DS). Med hjälp av dem kan man koppla in 8-bitars dataord till olika enheter via flatkablar. Dataorden kan ställas in med åtta switchar, som finns på DS-modulens framsida. Varje DS-modul har "three-state"-bufferar på sina åtta datautgångar mot flatkabelkontakten och kan därför användas som en av flera datakällor på samma buss. "Three-state"-bufferterna i en DS-modul kan aktiveras med signalen EN' via en banankontakt på frontpanelen. Figuren till höger visar "DATA SOURCE"-modulens frontpanel med dataordet 01101001 inställt på switcharna (bit 7 - bit 0). Genom att aktivera ingången EN' nere till vänster på modulen lägger man ut bitmönstret på flatkabelkontakten nere till höger.

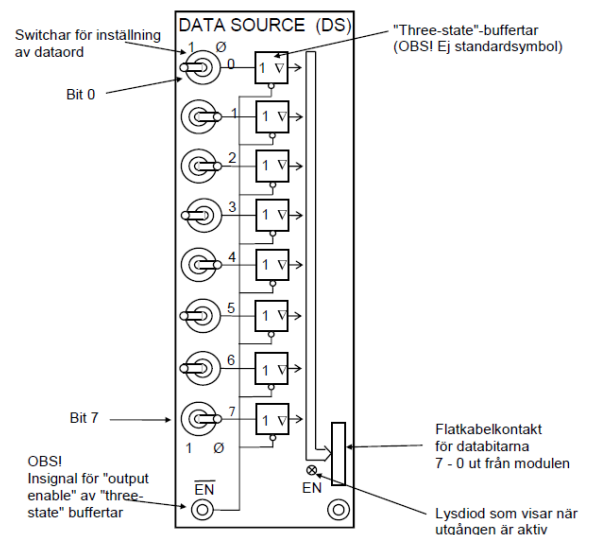

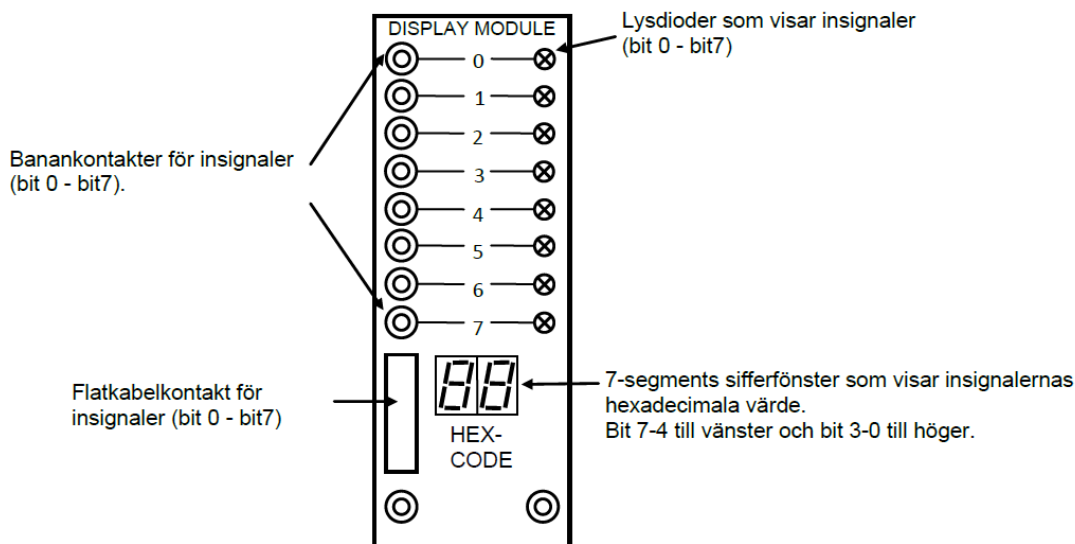För att man enkelt skall kunna se värdet på 8-bitars tal från t ex ALU'n har labbsystemet försetts med en displaymodul med 2 st 7-segments sifferfönster. I sifferfönstren visas det binära 8-bitars värdet på flatkabelkontakten som ett hexadecimalt tal. Se figur nedan.



Laborationsuppgift 1.7:

Analys av 8-bitars ALU

OBSERVERA: I laborationssystemet skiljer sig ALU'n åt något från den ALU som beskrivs i arbetsboken. Följande funktionstabell gäller laborationssystemets ALU:

funktion				operation	utsignaler											
f_3	f_2	f_1	f_0	RTN	u_7	u_6	u_5	u_4	u_3	u_2	u_1	u_0	N	Z	V	C
0	0	0	0	$0 \rightarrow U$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	$D \rightarrow U$	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	0	1	0	$E \rightarrow U$	e_7	e_6	e_5	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	0	1	1	$\overline{D} \rightarrow U$	$\overline{d_7}$	$\overline{d_6}$	$\overline{d_5}$	$\overline{d_4}$	$\overline{d_3}$	$\overline{d_2}$	$\overline{d_1}$	$\overline{d_0}$	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	1	0	0	$\overline{E} \rightarrow U$	$\overline{e_7}$	$\overline{e_6}$	$\overline{e_5}$	$\overline{e_4}$	$\overline{e_3}$	$\overline{e_2}$	$\overline{e_1}$	$\overline{e_0}$	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	1	0	1	$D \vee E \rightarrow U$	$d_7 \vee e_7$	$d_6 \vee e_6$	$d_5 \vee e_5$	$d_4 \vee e_4$	$d_3 \vee e_3$	$d_2 \vee e_2$	$d_1 \vee e_1$	$d_0 \vee e_0$	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	1	1	0	$D \wedge E \rightarrow U$	$d_7 \wedge e_7$	$d_6 \wedge e_6$	$d_5 \wedge e_5$	$d_4 \wedge e_4$	$d_3 \wedge e_3$	$d_2 \wedge e_2$	$d_1 \wedge e_1$	$d_0 \wedge e_0$	$u_7^{(1)}$	0	0	
0	1	1	1	$D \oplus E \rightarrow U$	$d_7 \oplus e_7$	$d_6 \oplus e_6$	$d_5 \oplus e_5$	$d_4 \oplus e_4$	$d_3 \oplus e_3$	$d_2 \oplus e_2$	$d_1 \oplus e_1$	$d_0 \oplus e_0$	$u_7^{(1)}$	0	0	
1	0	0	0	$D + C_{in} \rightarrow U$									$u_7^{(1)(2)(3)}$			
1	0	0	1	$D + (FF)_{16} + C_{in} \rightarrow U$									$u_7^{(1)(2)(3)}$			
1	0	1	0	$D + E + C_{in} \rightarrow U$									$u_7^{(1)(2)(3)}$			
1	0	1	1	$D + D + C_{in} \rightarrow U$									$u_7^{(1)(4)}$	0		
1	1	0	0	$D + \overline{E} + C_{in} \rightarrow U$									$u_7^{(1)(2)(3)}$			
1	1	0	1	$0 \rightarrow U$									0	1	0	0
1	1	1	0	$0 \rightarrow U$									0	1	0	0
1	1	1	1	$(FF)_{16} \rightarrow U$									1	1	1	1

⁽¹⁾ $Z = \overline{u_7} \wedge \overline{u_6} \wedge \overline{u_5} \wedge \overline{u_4} \wedge \overline{u_3} \wedge \overline{u_2} \wedge \overline{u_1} \wedge \overline{u_0}$, dvs. $Z=1$ då samtliga bitar i register U är 0, $Z=0$ annars.

⁽²⁾ $V = (\overline{u_7} \wedge d_7 \wedge e_7) \vee (u_7 \wedge \overline{d_7} \wedge \overline{e_7})$, dvs. V-flaggan sätts enligt reglerna för tvåkomplementsaritmetik.

⁽³⁾ $C = c_8$, dvs. carry ut från additionen av de mest signifikanta siffrorna.

⁽⁴⁾ C = utskiftad bit, dvs. bit d_7 .

För ALU'ns samtliga operationer gäller att innehållen på ingångarna D och E inte kan påverkas. Varje operation, såsom bestämd av F, kan endast påverka utgången U och flaggorna som vi betecknar $ALU(N,V,Z,C)$.

Jämför nu med arbetsbokens uppgift 7.1, betrakta följande tabell. Identifiera motsvarande funktioner (funktionskoder) hos laborationssystemets ALU och fyll i dessa i tabellen.

Operation	F					Ingång D								Ingång E								Utgång U							
	f ₃	f ₂	f ₁	f ₀	C _{in}	Bin								Bin								Bin							
0 → U																													
FF ₁₆ → U																													
E → U																													
D ∨ E → U						1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0								
D ∧ E → U																													
D ⊕ E → U																													
D << 1(C _{in}) → U					0																								
D << 1(C _{in}) → U					1																								

Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Koppla flatkablar mellan DS-modulerna och D- resp E-ingången på ALU-modulen. Glöm inte att DS-modulerna ska ha aktiva utgångar!

Koppla också en flatkabel mellan ALU-modulens utgång U och displaymodulen.

Anslut ALU:ns funktionsingångar f_3 - f_0 och C_{in} till switchmodulen nere till höger på digitalmaskinen enligt följande tabell:

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
f_3	f_2	f_1	f_0				C_{in}

Slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

Ställ in funktionskoderna och kontrollera operationerna enligt tabellen ovan. Jämför resultaten (U) med de resultat du fick för motsvarande operationer i uppgift 7.1.

Utgå nu från arbetsbokens uppgift 7.2. Identifiera laborationssystemets funktionskoder för operationerna addition och subtraktion, fyll i dessa i följande tabell.

Koppla upp följande operationer, komplettera tabellen, jämför slutligen med resultaten för motsvarande operationer i arbetsbokens uppgift 7.2

Ingång D										Ingång E										Op	ALU-funktion				Utgång U										Flaggor				
Dec	Bin									Dec	Bin										F		C _{in}	Bin										Dec	N	Z	V	C	
27	0	0	0	1	1	0	1	1	1	55	0	0	1	1	0	1	1	1	+						0	1	0	1	0	0	1	0	82						
55										−27									+																28				
−55										−27									+																−82				
55										27									−																28				
27	0	0	0	1	1	0	1	1	1	55	0	0	1	1	0	1	1	1	−																−28				
27	0	0	0	1	1	0	1	1	1	−55									−																82				

Koppla ner dina lösningar och städa din arbetsplats så det ser snyggt ut för nästa grupp som kommer och skall laborera!

Laboration nr 2 behandlar*Register med 3-state-utgång**Dataväg och minne**Räknare*

Följande uppgifter ur "Arbetsbok för DigiFlisp" ska vara utförda som förberedelse för laborationen. Du ska på begäran av laborationshandledare redogöra för dessa.

(Signera själv i rutorna nederst när motsvarande uppgifter är utförda!)

Uppg.	8.1	9.1	12.2	13.2
	8.2		12.3	
	8.3			
	8.4			
	8.5			
	8.6			
Sign.				

Hemuppgifter, i detta PM, som ska vara utförda innan laborationen påbörjas.

Hem-Uppgift	2.1	2.2
--------------------	-----	-----

Följande laborationsuppgifter skall redovisas för en handledare för godkännande under laborationen, dvs. innan du kopplar ned.
(Handledare signerar!)

Laborations-uppgift	2.1	2.2	2.3	2.4
Sign.				

Hemuppgift 2.1:

Laborationen förutsätter att du utfört uppgifter i arbetsboken.


- Utför deluppgifterna 2.1.2 och 2.1.3.

I några av laborationsuppgifterna används en ALU. Eftersom laborationssystemets ALU skiljer sig något från den som beskrivits i arbetsboken (se laborationsuppgift 1.7) ska du förbereda laborationsuppgifterna i detta avsnitt med att

- Ersätta funktionskoderna i dina lösningar på arbetsbokens uppgifter med de funktionskoder som gäller för laborationssystemets ALU, dessa använder du sedan under laborationen.

Laborationsuppgift 2.1:**Register med 3-state utgång**

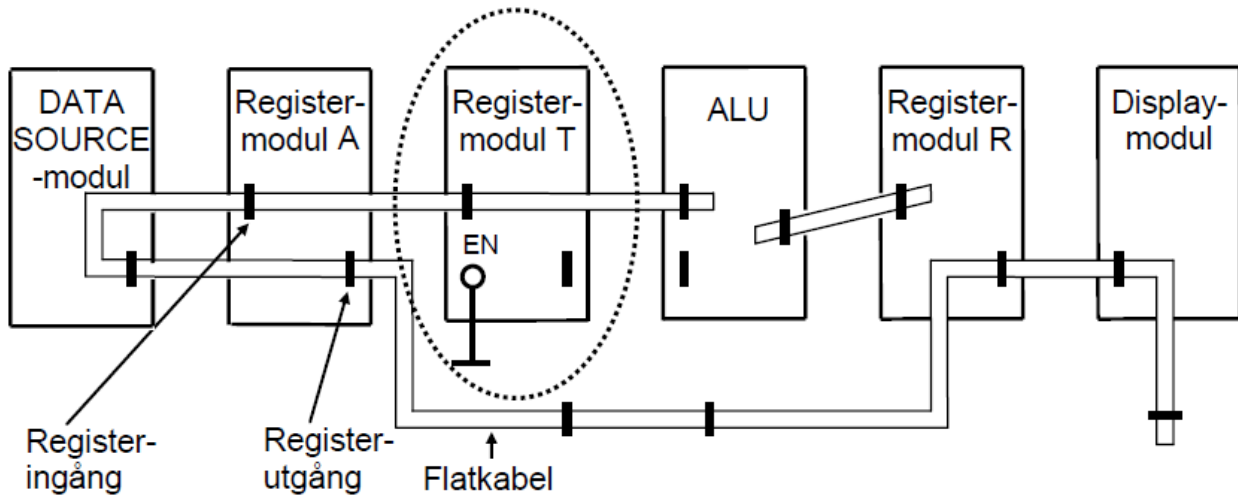Studera följande figur och kontrollera att den stämmer överens med uppkopplingen på digitalmaskinen. Kopplingen skall senare användas för att visa hur man kan flytta och behandla data i en enkel dataväg. Först skall vi dock studera hur en registermodul (REG8) fungerar.



- Slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen.
- Register T:s utgångar är inte anslutna till någonting. Studera modulen. Lägg märke till att lysdioderna på registermodulens utgångssida (till höger) visar ett odefinierat värde. Detta beror på att registermodulens utgångar inte är aktiverade och därför befinner sig i flytande tillstånd. De får alltså inget logikvärde från registrets Q-utgångar vars värden man ser på lysdioderna i mittraden.
- Vidrör utgångskontaktens metallstift lätt med fingerspetsen och iakttag hur lysdioderna på utgångssidan ändrar ljusstyrka. Fenomenet förklaras av att laddningar omfördelas mellan fingret och de olika kontaktstiften. Detta visar också att "three-state"-utgångar som befinner sig i flytande tillstånd har mycket hög impedans (resistans) till matningsspänningen och jord
- Om nödvändigt, lyft bort en modul på digitalmodulens mittersta rad. I "hålet" där modulen saknas hittar du två spännings-skenor. Den ena är +5V och den andra är jord (0V). Vidrör utgångskontaktens metallstift på registermodulen lätt med fingerspetsen samtidigt som du håller ett finger på en av spännings-skenorna. Testa detta ett antal gånger när du vidrör spänningsskenorna.
- Anslut T-registermodulens klockingång, Load Enable och Output Enable-signal till switch-modulen på digitalmaskinen.
- Observera registrets innehåll och ge en klockpuls till registermodulen (fundera själv ut om det skall vara positiv eller negativ flank).

Ändrades registerinnehållet (ja/nej – varför/varför inte)? _____

Ställ in värdet 37_{16} på DS-modulen och ge sedan en klockpuls.

Ändrades registerinnehållet (ja/nej – varför/varför inte)? _____

Ändra Load Enable-signalen. Ändra värdet på DS-modulen och ge

en klockpuls. Ändrades registerinnehållet (ja/nej – varför/varför inte)? _____

Aktivera Output Enable-signalen. Vidrör utgångskontaktens metallstift på registermodulen lätt med fingerspetsen. Observera vad som händer på registrets utgång. Upprepa förfarandet när Output Enable inte är aktiverad. Varför ändras utgången ibland och ibland inte?

Gör en sammanställning i tabellen nedan över registermodulens styrsignaler Load Enable, Output Enable, klockpuls etc. Ange alla ingångar M1, M2, M3, C4 och EN. Ange om signalerna är aktiva som nollor eller ettor. Är du osäker testar du genom att klocka in nya värden i registret och att belasta utgången (beröra utgångskontaktens metallstift) på registermodulen.


Ingång	Beteckning	Aktiv	Kommentar
M1			
M2			
M3	Load Enable	Låg (0)	
C4			
EN			

Slå av nätströmbrytaren, låt flatkablarna sitta kvar och avlägsna övriga kablar.

Laborationsuppgift 2.2:**Dataväg med ALU**

Denna uppgift förbereds genom att du arbetar igenom kapitel 11 i arbetsboken.

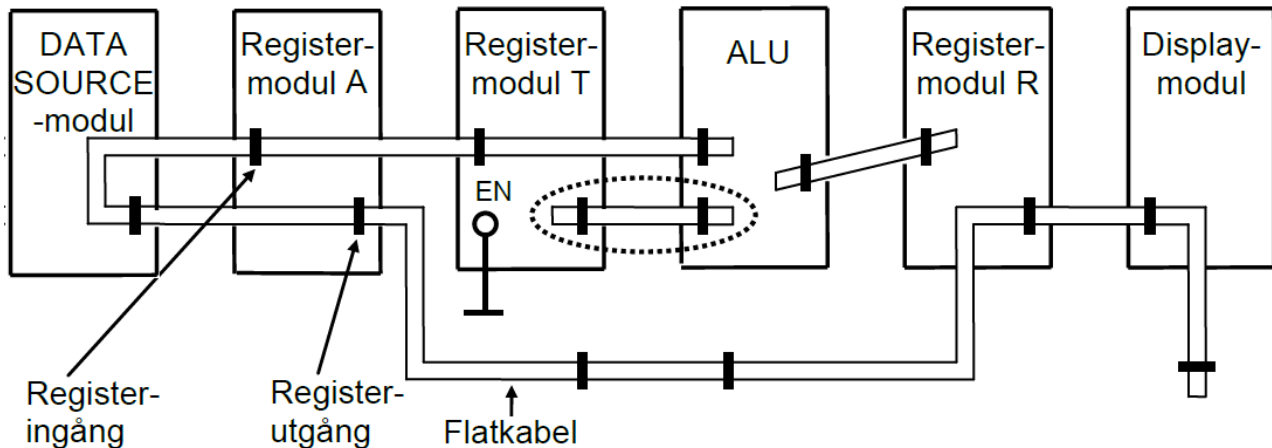Studera figur 11.2 på sidan 57 i arbetsboken och jämför med uppkopplingen för denna laborationsuppgift:



En flatkabel med flertalet kontakter kopplar samman de tre registermodulerna, Datasource och Displaymodulen med ALU'n. Flatkabeln fungerar nu som en databuss.

OBSERVERA: Notera att hylsdonen (hon-kontakterna) på flatkabeln endast kan kopplas i stifttagen på ett sätt på grund av styrsiftet.

När du skall avlägsna en kabel, får du aldrig dra i själva kabeln, använd utkastar-armarna som finns på stifttagen på modulerna!

Utöver de nämnda modulerna använder du här också en "MANUELL STYRENHET" med vars hjälp den lilla datavägen kan styras.

Om vi jämför laborationssystemets moduler med arbetsbokens "Dataväg med ALU" noterar vi bland annat följande skillnader:

- Hos laborationssystemet återfinns några styrsignaler som du inte hittar i arbetsbokens styrenhet (LDB och OEB), dessa kommer vi *inte* att använda. Dessutom finns styrsignalerna MEM_W, MEM_R som vi kommer att använda under nästa laborationsuppgift.
- Arbetsbokens styrsignal OE_S, betecknas hos laborationssystemet OEDS.
- Arbetsbokens manuella styrenhet har 6 st uppsättningar omkopplare för styrsignalerna. Laborationssystemets manuella styrenhet har bara en uppsättning omkopplare. Detta innebär att du måste ställa om styrsignalerna inför varje klockpuls då du manövrerar laborationssystemet.
- I laborationssystemet skiljer sig ALU'n åt något från den ALU som beskrivs i arbetsboken. För laborationssystemets ALU använder du de funktionskoder som gavs i laborationsuppgift 1.7.

Deluppgift 2.1.1:

Koppla samman den manuella styrenhetens signaler: OEDS, OEA, OER, LDA, LDT, LDR Cin, f₃, f₂, f₁, f₀ till rätt kopplingspunkter i datavägen.

Deluppgift 2.1.2:

Ange en styrsignalsekvens som placerar värdet 12₁₆ i register A och värdet 62₁₆ i register T.

RTN	steg	Source	OE _S	OE _A	OE _R	LDA	LD _T	LD _R	C _{in}	f ₃	f ₂	f ₁	f ₀
12 ₁₆ → A	1												
62 ₁₆ → T	2												

Utför styrsignalsekvensen i laborationssystemet och kontrollera funktionen.

Deluppgift 2.1.3:

Ange en styrsignalsekvens som utför operationer enligt följande RTN-beskrivning:

$12_{16} \rightarrow A,$

$A+1 \rightarrow A,$

$A' \rightarrow A,$

$A \wedge 62_{16} \rightarrow A$


RTN	steg	Source	OE _S	OE _A	OE _R	LD _A	LD _T	LD _R	C _{in}	f ₃	f ₂	f ₁	f ₀
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												

Utför styrsignalsekvensen i laborationssystemet och kontrollera funktionen.


Vad blev resultatet i register A efter sekvensen? _____

Beskrivning av minnesmodul och terminalanslutning

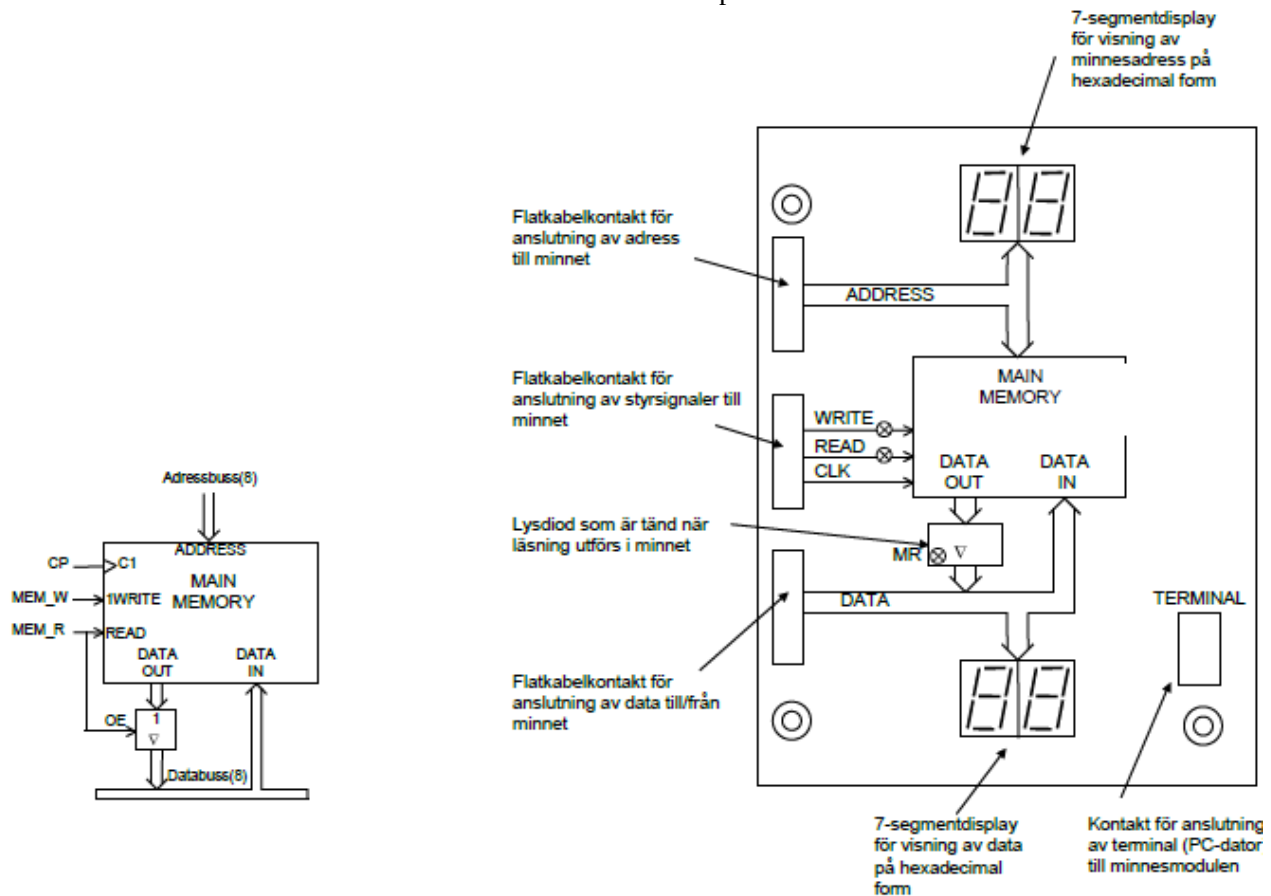I labsystemet ingår en modul med läs- och skrivbart minne, RWM, med kapaciteten $2^8 = 256$ st 8-bitars minnesord. Blockschemat för RWM-modulen och dess frontpanel visas nedan.



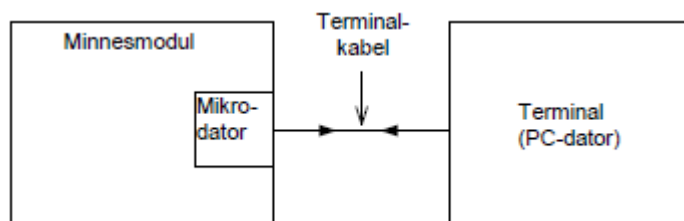För att man lättare skall kunna studera och ändra minnesinnehållet har en mikrodator byggts in i minnesmodulen som finns på labplatsen. Mikrodatorn kan kommunicera med en terminal (PC-dator) så som visas i figuren nedan. Kommunikationen sker via terminalkontakten nere till höger på frontpanelen.



Ett program i minnesmodulens mikrodator visar innehållet på hexadecimal form på alla 256 adresser på terminalens skärm.


Man kan enkelt ändra ett dataord på en minnesadress genom att först flytta markören på skärmen till den önskade adressen med piltangenterna på terminalens tangentbord. Därefter skriver man in det nya dataordet på hexadecimal form med siffer- och bokstavstangenterna.

Laborationsuppgift 2.3:**Anslutning av en minnesmodul till datavägen**

Du föreber dig för denna laborationsuppgift genom att studera arbetsbokens kapitel 12.1-12.4, och utföra uppgifterna 12.1 t.o.m 12.5.

Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen.

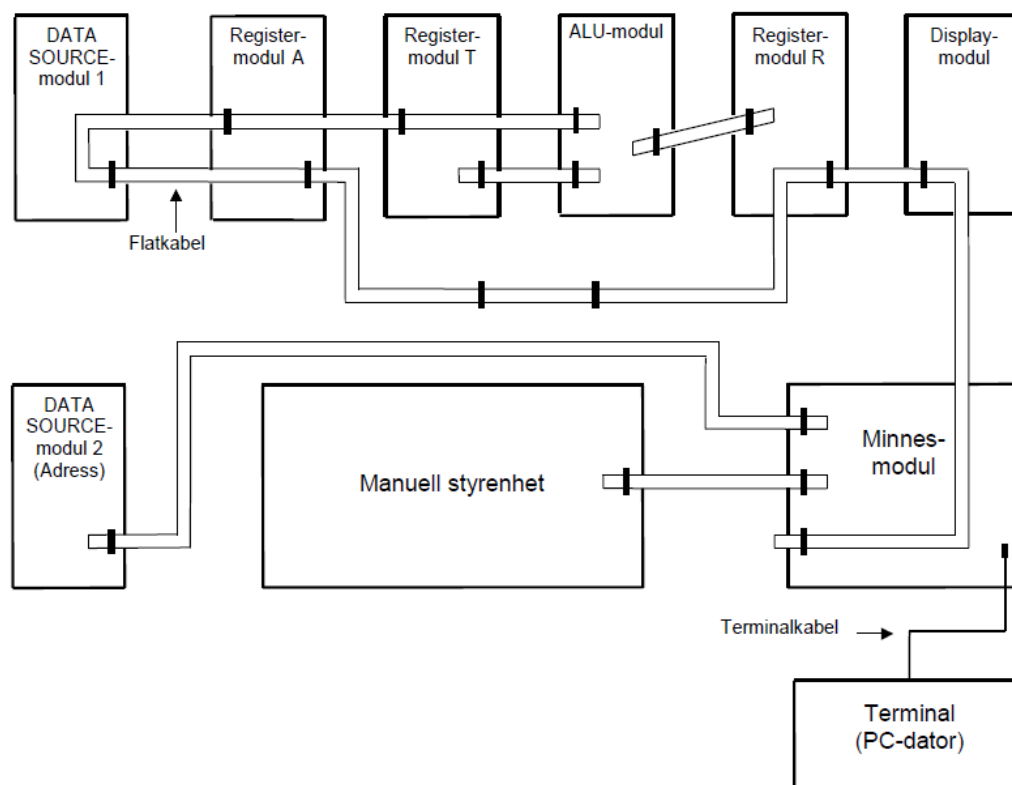Vi ska nu komplettera dataväg och manuell styrenhet med en minnesmodul.



- Koppla in minnesmodulen enligt figuren ovan. Aktivera OEDS2.
- Starta programmet "Flexminne" och slå på nätströmbrytaren på digitalmaskinen.
- Observera hur minnets innehåll skrivs till bildskärmen. För att uppdatera "Flexminnet" tryck `Ctrl A` upprepade gånger. Ange därefter, i kolumn 1, vilka data som är lagrade på följande minnesadresser:

Adress	1	2	3
20_{16}			
$3B_{16}$			
70_{16}			
AA_{16}			
CF_{16}			
FF_{16}			

- Slå av nätströmbrytaren på digitalmaskinen, vänta några sekunder och slå på nätströmbrytaren igen. (Det är aldrig bra att *snabbt* slå av och på nätströmbrytaren på elektroniska apparater!!!.)
- Ange därefter, i kolumn 2, vilka data som är lagrade på minnesadresserna.
- Upprepa förfarandet och fyll slutligen i kolumn 3 med data lagrade på minnesadresserna.
- Diskutera med din laborationspartner; Hittas något "mönster" i utskriften på skärmen? Jämför med någon annan laborationsgrupp.

Nu skall minnesmodulens funktion undersökas. Följ instruktionerna:

- Tryck på terminalens ENTER-knapp och iakttag bildskärmen. Fyll hela minnet med nollor genom att hålla sifvertangenten 0 nedtryckt tills minnet är fullt.
- Ställ sedan in adressen 30_{16} på DS-modul 2, som är ansluten till adresskontakten, samt dataordet $5A_{16}$ på DS-modul 1, som är ansluten till datakontakten.
- Aktivera DS-modul 1 genom att sätta switchen OEDS = 1 på styrenheten. Kontrollera att dataordet $5A_{16}$ finns på databussen.
- Ställ switchen MEM_W i läget 1 på den manuella styrenheten medan du ser på minnesmodulen.
- Ge en klockpuls medan du ser på bildskärmen.
- Fortsätt att skriva och läsa några olika dataord med hjälp av DS-modulerna och styrenheten. Kontrollera att resultatet överensstämmer med informationen på bildskärmen.
- Prova sedan med att ändra minnesinnehållet med hjälp av terminalens pil- och sifvertangenter.
- Ställ in en viss minnesadress på DS-modul 2 och ställ switchen MEM_R = 1 (läsning) och ändra minnesinnehållet på den valda adressen med hjälp av terminalen. Observera ändringen på minnesmodulens datadisply.

Du ska nu utföra uppgifterna 12.2 och 12.3 från arbetsboken i laborationssystemet. Eftersom simulator och laborationssystem inte är helt identiska måste du anpassa styrsignalsekvensen för laborationssystemet, översatt därför resultaten från uppgifterna i arbetsboken för följande manuella styrenhet. Låt laborationssystemets modul DS2 motsvara simulatorns register TA. Eftersom adressen nu läggs direkt till minnets adressbuss räcker det med ett steg. Styrsignaler i simulatorn som inte återfinns i följande tabell kan du bortse från.

Läscykeln

Fyll i laborationssystemets styrsignalsekvens för manuell styrenhet (uppgift 12.2)

$M(10_{16}) \rightarrow A$

RTN	steg	Data Source2	OE _A	OE _R	OE _{CC}	LD _A	LD _T	LD _R	f ₃	f ₂	f ₁	f ₀	MEM_R	MEM_W
$10_{16} \rightarrow \text{MainMemory:ADRESS}$	1													
$M(\text{MainMemory:ADRESS}) \rightarrow$														

- Använd terminalen för att lägga in värdet 15_{16} på adress 10_{16} i minnet.
- Nollställ register A
- Utför styrsignalsekvensen och kontrollera att register A nu innehåller 15_{16} .

Skrivcykeln:

Fyll i laborationssystemets styrsignalsekvens för manuell styrenhet (uppgift 12.3)

$A \rightarrow M(11_{16})$

RTN	steg	Data Source2	OE _A	OE _R	OE _{CC}	LD _A	LD _T	LD _R	f ₃	f ₂	f ₁	f ₀	MEM_R	MEM_W
$11_{16} \rightarrow \text{MainMemory:ADRESS}$	1													
$A \rightarrow M(\text{MainMemory:ADRESS})$														

- Använd terminalen för att lägga in värdet FF_{16} på adress 11_{16} i minnet.
- Utför styrsignalsekvensen och kontrollera att minnesinnehållet på adress 11_{16} är det samma som innehållet i register A.


Hemuppgift 2.2:

Förbered dig för denna hemuppgift genom att lösa uppgifter 8.1-8.6 i arbetsboken.

- Utför deluppgifterna 2.4.1 och 2.4.2.

Laborationsuppgift 2.4:**Vippor och räknare**

Du förbereder dig för denna laborationsuppgift genom att studera arbetsbokens kapitel 8 och 13.

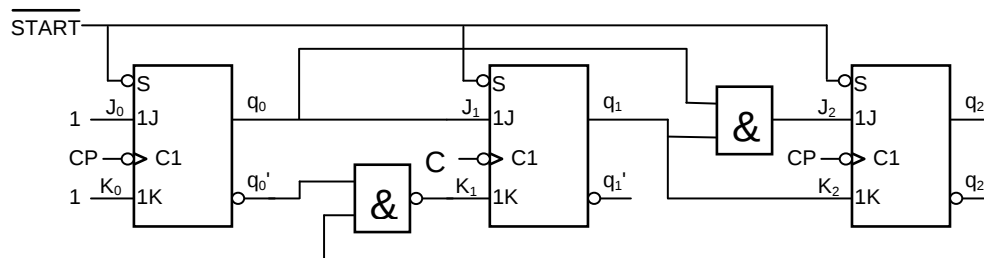**Deluppgift 2.4.1:**

Bestäm uttryck för J- och K-funktionerna för vipporna i figuren ovan.

$J_0 =$
$K_0 =$
$J_1 =$
$K_1 =$
$J_2 =$
$K_2 =$

Deluppgift 2.4.2:

Fyll i följande tabell nedan med hjälp av J- och K- uttrycken.

Detta tillstånd				Insignaler						Nästa tillstånd			
Q	q_2	q_1	q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	q_2^+	q_1^+	q_0^+	Q^+
0	0	0	0					1	1				
1	0	0	1					1	1				
2	0	1	0					1	1				
3	0	1	1					1	1				
4	1	0	0					1	1				
5	1	0	1					1	1				
6	1	1	0					1	1				
7	1	1	1					1	1				

Deluppgift 2.4.3:

Koppla upp räknaren från föregående sida på digitalmaskinen. Koppla utgångarna q_0 , q_1 och q_2 till ingångarna 0, 1 och 2 på displaymodulen. Kontrollera att flatkabeln ej är inkopplad på displaymodulen. Koppla insignalerna START och CP till switchmodulen på digitalmaskinen.

Ge räknaren signalen START och stega sedan igenom mha CP. Ange utsekvensen för räknaren:


$q_2 q_1 q_0$: 111, 000, _____

Ange räknarens tillstånd när signalen START aktiveras: _____

Verifiera era svar här gentemot vad ni fick i föregående uppgift.

Deluppgift 2.4.4:

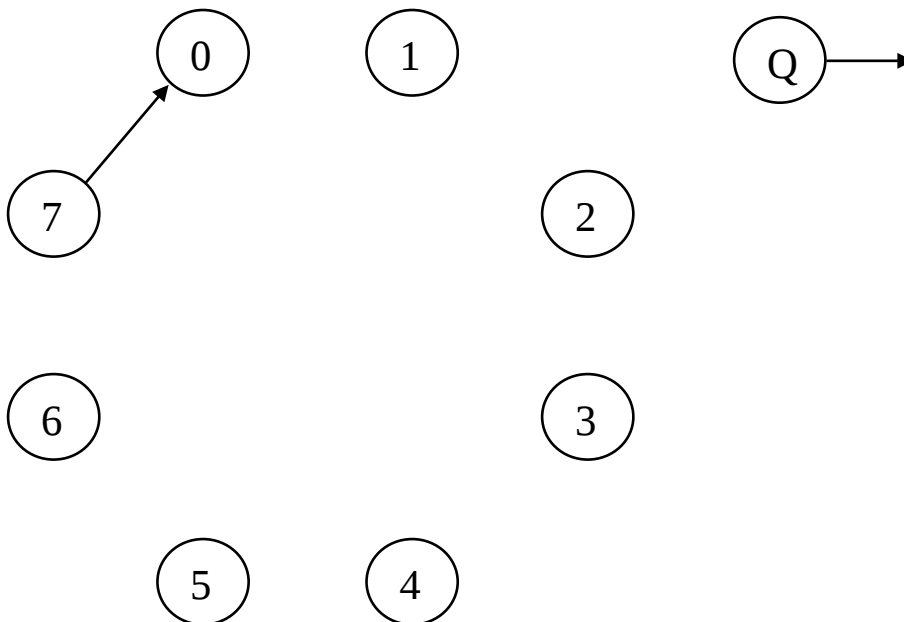Ange utsekvensen för räknaren i form av en tillståndsgraf:



Slå av nätströmbrytaren, avlägsna alla kablar.

Glöm inte städa upp på din laborationsplats innan du lämnar den.

Laboration nr 3 behandlar

Konstruktion och test av instruktioner (styrsignalsekvenser) för FLISP

Följande uppgifter ur "Arbetsbok för DigiFlisp" ska vara utförda som förberedelse för laborationen. Du ska på begäran av laborationshandledare redogöra för dessa. (Signera själv i rutorna nederst när motsvarande uppgifter är utförda!)

Uppgifter	14.8	14.15	14.16	14.17	14.18
Sign.					

Hemuppgifter, i detta PM, som ska vara utförda innan laborationen påbörjas.

Hem-Uppgifter	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Följande laborationsuppgifter skall redovisas för en handledare för godkännande under laborationen.
(Handledare signerar!)

Laborations-uppgift	3.3	3.4
Sign.		

Inledning

Denna laboration består av fyra deluppgifter. Under uppgifterna 3.1 och 3.2 har du möjlighet att bekanta dig med laborationssystemet och lära dig använda de grundläggande funktionerna för att därefter, under uppgifterna 3.3 och 3.4 självständigt implementera och testa två helt nya FLISP-instruktioner.

Laborationssystemet består av två delar:

- Dataväg med FLISP styrenhet, "DV-modul" eller kortare "dataväg" (LU3-FLISP-DV)
- Kopplingsplatta för att bilda styrsignaler externt (LU3-FLISP-SE)

Med DV-modulen kan du detaljstudera hur styrsignalsekvenser sätts samman i maskininstruktioner för FLISP. Kopplingsplattan ansluts till DV-modulen via en 64-polig flatkabel. Med kopplingsplattan, som innehåller ett antal AND/OR-nät, kan du bilda styrsignaler och på så sätt skapa godtyckliga styrsignalsekvenser, dvs. nya instruktioner för FLISP.

Två nya FLISP-instruktioner ska konstrueras och testas. Det är helt nya instruktioner så de finns inte i den ordinarie instruktionslistan:

MOVE #Data, Adr *"move immediate data to memory"*
CMJEQ #Data, Adr *"compare register A with data and jump if equal"*

För att klara av laborationen under utsatt tid krävs att du förberett dig genom att göra flera hemuppgifter. Observera att det är inte tillräckligt att bara göra uppgifterna från arbetsboken som anges ovan utan du måste också följa anvisningar om hemuppgifterna du får genom att studera detta PM.

Hemuppgift 3.0

För att kunna testa dina styrsignalsekvenser med simulatören använder du de enkla testprogram som ges senare i detta PM. Testprogrammen omfattar instruktioner ur FLISP:s instruktionsuppsättning, dessa är:

INC Adr, BEQ, BRA, CLRA och INCA.

Börja med att samla styrsignalsekvenser för dessa instruktioner i en konfigurationsfil:


"lab_3-ins.hwflisp".

Observera att förberedelseuppgifterna ovan är likartade, dock inte identiska, instruktioner nämligen DECA, DEC Adr och BNE.

Dessutom behöver du ha styrsignalsekvensen för FLISP:s RESET- och FETCH-fas, tillsammans med instruktionen NOP för att testa nya instruktioner i simulatören. Dessa samlas i filen "basic.hwflisp".

Beskrivning av laborationssystemet

Följande bild visar LU3-FLISP-DV, eller kortare "DV-modul" (datavägsmodul):

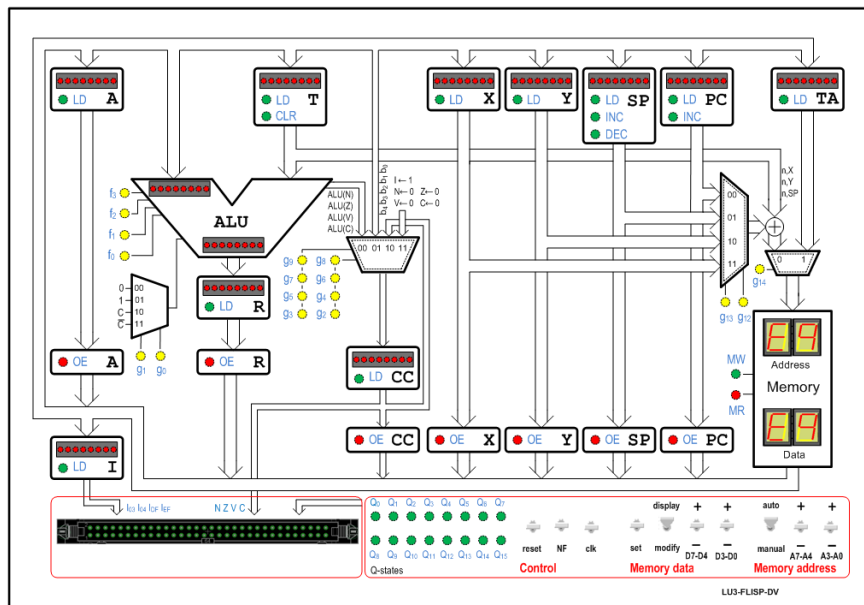

LU3-FLISP-DV, "DV-modul"

DV-modulen har dessutom en inbyggd styrenhet för att kunna utföra samtliga FLISP:s instruktioner, 256 bytes primärminne och funktioner för att kunna övervaka och modifiera minnesinnehållet.

De odefinierade operationskoderna $E0_{16}$ och FF_{16} hanterar styrenheten helt enligt FLISP-specifikationen, dvs. med undantagshantering.

De odefinierade operationskoderna 03_{16} , 04_{16} , DF_{16} och EF_{16} hanteras på följande sätt av laborationsenheten:

Då någon av dessa operationskoder finns i instruktionsregistret:

1. aktiveras respektive signal I_{03} , I_{04} , I_{DF} eller I_{EF} till kopplingsplattan
2. alla interna styrsignaler till datavägen inaktiveras, styrsignalerna hämtas nu i stället från kopplingsplattan.

Datavägen och kopplingsplattan kan därför användas för att skapa nya instruktioner för FLISP genom att styrsignalsekvenser bildas med hjälp av Q- och I-signaler som via AND/OR näten kopplas från kopplingsplattan till datavägen i form av styrsignaler.

För ytterligare beskrivningar av datavägens indikatorer för register, styrsignaler och tillståndssignaler hänvisas till arbetsboken och annan dokumentation av FLISP.

Laborationsenheten kan kontrolleras med ett antal strömställare:

Control

- reset - DV-modulen försätts i återställningstillstånd Q_0
- NF - DV-modulen försätts i FETCH-fas
- clk - en klockpuls ges till DV-modulen

Memory address

- auto - innehållet i minnesenhetens adressindikator är det värde som kopplats till minnesenheten med styrsignaler g_{12} , g_{13} och g_{14}
- manual - minnesenhetens adressindikator sätts med hjälp av omkopplarna A7-A4, de fyra mest signifikanta adressbitarna och A3-A0, de fyra minst signifikanta adressbitarna.

Memory data

- display - innehållet i minnesenhetens dataindikator ges av innehållet på adressen som finns i adressindikatorn
- modify - minnesenhetens dataindikator sätts med hjälp av omkopplarna D7-D4/D3-D0
- set - om omkopplaren står i modify-läge förs innehållet i dataindikatorn in i DV-modulens minne på den adress som anges i adressindikatorn.

Följande bild visar LU3-FLISP-SE, eller kortare "kopplingsplattan":



LU3-FLISP-SE, "kopplingsplatta"

Kopplingsplattan har tre sektioner med ingångar, dvs. signaler som kommer från DV-modulen, dessa är:

OP code, då någon av de odefinierade operationskoderna 03_{16} , 04_{16} , DF_{16} eller EF_{16} finns i DV-modulens instruktionsregister aktiveras också motsvarande signal I_{03} , I_{04} , I_{0F} eller I_{0E} till kopplingsplattan. Det finns 16 stiftlist för varje signal.

State, anger vilket exekveringstillstånd Q_4 - Q_{15} som DV-modulen är i. Även här finns 16 stiftlist för varje signal.

Flags, (N,Z,V,C) från DV-modulens CC-register. Dessa kan användas för att bilda enklare flaggvillkor. Varje signal kan tas ut från någon av de fyra stiften på den intilliggande stiftlisten.

Insignalerna kopplas med hjälp av 24, av varandra, oberoende AND/OR-grindnät för att bilda styrsignaler för DV-modulen. Ingångarna på AND-grindarna har en så kallad *weak pull-down*, så logiknivån på en inte ansluten ingång är noll. Varje utgång kan kopplas till maximalt tre olika styrsignaler om så skulle krävas.

Styrsignalerna kopplas tillbaks till DV-modulen via sektionen "Control signals" som också har ljusdiodindikatorer för att indikera styrsignalernas nivå.

Laborationsuppgift 3.1

I denna uppgift ska du manuellt lägga in en instruktionssekvens och resetvektor i DV-modulens minne och därefter kontrollera sekvensens funktion genom att utföra programmet cykelvis (klockcykel för klockcykel).

Hemuppgift 3.1

Disassemblera, dvs. tolka minnesinnehållet och använd FLISP:s instruktionslista för att komplettera tabellen med mnemonics. Ange också instruktionens sista tillstånd i exekveringsfasen.

Adress	Maskin-kod	Assemblerkod	Instruktionens NF-tillstånd
20	F0		
21	7E		
22	07		
23	33		
24	22		
FF	20		

På laborationsplatsen:

Så här skriver du in data manuellt till FLISP:s primärminne:

- Ställ Memory address omkopplare i läge manual, och ställ in adressen 20 med omkopplarna A7-A4/A3-A0.
- Sätt Memory data omkopplaren i läge modify och ställ in data F0 med omkopplarna D7-D4/D3-D0. Tryck på set-omkopplaren för att skriva in värdet F0 på adress 20 i minnet.

Upprepa förfarandet för varje adress tills hela instruktionssekvensen och RESET-vektorn lagts in i minnet.

Du kontrollerar instruktionssekvensen på följande sätt:

- Ställ Memory address omkopplaren i läge auto, Memory data omkopplaren i läge display.
 - Kontrollera att DV-modulen är i tillstånd Q₀, tryck reset annars.
 - Utför instruktionssekvensen cykelvis genom att ge klocksignaler, dvs. tryck in clk-omkopplaren.
-

Laborationsuppgift 3.2

I denna uppgift får du goda tips om hur du testat ett program i DV-modulen.

- Utför programmet instruktionsvis ("stega" igenom programmet)
- Utför program utan uppehåll (exekvera programmet)

Hemuppgift 3.2

Använd FLISP:s instruktionslista och komplettera följande tabell genom att översätta sekvensen av mnemonics till maskinkod, dvs. assemblera programmet.

Adress	Maskin-kod	Assemblerkod
20		L1: LDA #40 ₁₆
21		
22		STA 10 ₁₆
23		
24		L2 INC 10 ₁₆
25		
26		BEQ L1
27		
28		BRA L2
29		
FF	20	

Vid laborationsplatsen:

Skriv manuellt in maskinprogrammet i DV-modulens minne på samma sätt som i föregående laborationsuppgift.

Programmet ETERM för FLISP har en inbyggd terminalfunktion som kan användas för att kommunicera med DV-modulen via en USB-anslutning.

- Starta ETERM för FLISP och välj Debug | Terminal och sedan den COM-port som anvisats av laborationshandledare. Ett terminalfönster (blå färg) öppnas nu.
- Ställ DV-modulens Memory address omkopplare i läge manual, och ställ in adressen 10 med omkopplarna A7-A4/A3-A0. Genom att observera innehållet på denna adress kan du senare se att INC-instruktionen i programmet utförs korrekt.
- Gör reset på DV-modulen.
- Placera markören i terminalfönstret och ge kommando '**s**' (*step instruction*) från tangentbordet. För varje gång du ger detta kommando utförs en hel instruktion, på detta sätt blir det enklare att följa programutförande genom instruktioner som är kända att fungera korrekt.
- Stega instruktionsvis några varv i programslingan, observera innehållet på adress 10₁₆.
- Kontrollera att markören är placerad i terminalfönstret och ge kommando '**e**' (*execute*). Programmet utförs nu utan att stanna. Studera speciellt innehållet på adress 10₁₆ i minnet.

Laborationsuppgift 3.3

Data kan kopieras i minnet med en MOVE-instruktion utan användning av de ordinarie "synliga" registren hos FLISP, dvs. utan att förändra innehållet i något av A,X,Y, SP eller CC. Fördelarna med detta är att datakopiering går snabbare, framför allt då de synliga registren är upptagna för annat, eftersom man slipper spara/återställa register med hjälp av stacken. Samtidigt kan hela instruktionen kodas med endast tre bytes. Exempelvis kan instruktionssekvensen

```
PSHA
LDA  #FE16
STA  1016
PULA
```

ersättas av instruktionen

```
MOVE #FE16, 1016
```

Under denna uppgift ska du konstruera och testa instruktionen. Din styrsignalsekvens och ett tillhörande testprogram (visas nedan) ska fungera såväl i simulator som med laborationsutrustningen.

MOVE-instruktionen specificeras enligt följande:

MOVE #Data,Adr

RTN	Data → M(Adr)
Flaggor	Påverkas ej.
Beskrivning	Initierar en minnescell med en konstant.

Detaljer:

Instruktion MOVE	Adressering				Operation	Flaggor			
	metod	OP	#	~		N	Z	V	C
MOVE #Data, Adr	Imm/Absolute	DF	3		Data → M(Adr)	-	-	-	-

Instruktionsformat:

DF	Adr	Data
----	-----	------

Hemuppgift 3.3

- Du har sedan tidigare konfigurationsfilerna "basic.hwflisp" och "lab_3-ins.hwflisp" med instruktionerna INC Adr, BEQ och BRA som ingår i testprogrammet för den nya instruktionen.
- Skapa en ny konfigurationsfil "lab_3-3-ins.hwflisp" för MOVE- instruktionen.
- Konstruera instruktionen och fyll i instruktionens styrsignalsekvens i den avsedda tabellen nedan, för in direktiven i konfigurationsfilen. Observera att tabellens delvis ifyllda raderna endast är avsedda att underlätta arbetet. Dra inga slutsatser om antalet styrsignaler som krävs från detta.
- Skapa ytterligare en konfigurationsfil "lab_3-3-test.hwflisp" med ett testprogram enligt följande:

```
lab_3-3-test.hwflisp
```

```
# ClearAllMemory
# ClearAllRegisters
# load "basic.hwflisp"
# load "lab_3-ins.hwflisp"
# load "lab_3-3-ins.hwflisp"
```

... Här följer maskinkoden för testprogrammet, se nedan.

- Assemblera ett testprogram enligt följande (kompletera med saknad maskinkod), för också in maskinkoden som "setMemory"-direktiv i konfigurationsfilen med testprogrammet.

Adress	Maskin-kod	Assemblerkod		Direktiv för att initiera minne
20	DF	L1	MOVE #FE ₁₆ , 10 ₁₆	#setMemory 20=DF
21	10			#setMemory 21=10
22	FE			#setMemory 22=FE
23		L2	INC 10 ₁₆	#setMemory
24				#setMemory
25			BEQ L1	#setMemory
26				#setMemory
27			BRA L2	#setMemory
28				#setMemory
29				
FF	20			#setMemory FF=20

- Kontrollera MOVE-instruktionens funktion med hjälp av simulatorn. Rätta eventuella fel.
-

Vid laborationsplatsen

Du ska nu verifiera att din MOVE-instruktion fungerar även i hårdvara.

- Koppla upp MOVE-instruktionens styrsignaler på kopplingsplattan. Tänk speciellt igenom hur många (eller få) kopplingskablar som behövs. Varje OR-grind har här tre utgångar för att kunna driva tre styrsignaler samtidigt.
- Gör reset på DV-modulen.
- Utför nu instruktionssekvensen cykelvis genom att ge klocksignaler, tills du ser operationskoden DF₁₆ i instruktionsregistret.
- Kontrollera nu, för varje cykel i exekveringsfasen dvs. Q₄ och uppåt, att styrsignalerna aktiveras korrekt. Då hela instruktionen utförts, ska värdet FE₁₆ finnas på adress 10₁₆ i minnet.

Då MOVE-instruktionen fungerar som den ska, tillkallar du en handledare och redovisar laborationsuppgiften.

Därefter kopplar du ner denna instruktion och fortsätter med nästa uppgift.

Laborationsuppgift 3.4

Denna uppgift ger exempel på en mer komplex instruktion än den föregående. Jämförelse, test och villkorlig flödesändring kan utföras med en enda instruktion:

CMJEQ #data, adress

Nästan samma funktion fås med instruktionsföljden

CMPA #data

BEQ adress (Det finns bara villkorliga branch i instruktionslistan)

I vår nya instruktion anger vi destinationsadressen som en absolut adress vilket förenklar implementeringen av styrsignalsekvensen något.

Instruktionen specificeras av följande:

CMJEQ Compare register A with data, jump if equal

RTN	A – Data, If Z = 1: Adr → PC
Flaggor	N: Får värdet hos skillnadens teckenbit (bit 7). Z: Ettställs om skillnaden blir noll. V: Ettställs om 2-komplementoverflow uppstår vid subtraktionen C: Ettställs om borrow uppstår vid subtraktionen.
Beskrivning	Data subtraheras från innehållet i register A. Skillnaden lagras ej, utan påverkar endast flaggorna. Därefter testas Z-flaggans värde. Om Z=1 utförs ett hopp till adressen Adr. Om Z=0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter CMJEQ-instruktionen i minnet.

Detaljer:

Instruktion	Adressering				Operation	Flaggor			
CMJEQ						N	Z	V	C
Variant	metod	OP	#	~					
CMJEQ #Data, Adr	Immediate/Absolute	EF	3		A – Data, If (Z = 1) Adr → PC	Δ	Δ	Δ	Δ

Instruktionsformat:

EF	Adr	Data
-----------	-----	------


Du får konstruera styrsignalsekvensen som du vill, det finns inga "prestandakrav", du kan exempelvis använda följande tips:

Utgå från BEQ- och CMPA- instruktionerna, observera dock att Adr här är kodad som absolut adress.

1. Läs in Adr, dvs. destinationsadress för uppfyllt villkor, placera i register R
2. Läs in Data till register T, gör jämförelsen med register A och ladda CC-registret med flaggor från ALU:n
3. Villkorlig överföring av adressen i R till PC (jfr BEQ), därefter avslutas styrsignalsekvensen.

Tips vid laborationsplatsen:

För att skapa villkor för programflöde krävs här en AND-grind med tre ingångar, men någon sådan finns inte på laborationsplatsen, du kan i stället använda två AND/OR-nät enligt följande:

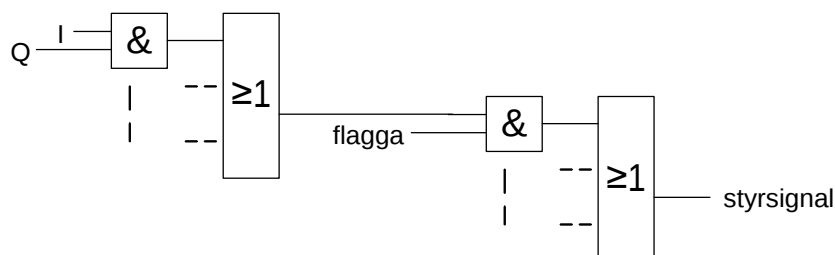

Hemuppgift 3.4

- Skapa en konfigurationsfil "lab_3-4-ins.hwflisp" och konstruera den nya instruktionen. Fyll i instruktionens styrsignalsekvens i den avsedda tabellen nedan
- För att testa instruktionen skapar du ytterligare en konfigurationsfil "lab_3-4-test.hwflisp" med ett testprogram enligt följande:

```
lab_3-4-test.hwflisp
```

```
# ClearAllMemory
# ClearAllRegisters
# load "basic.hwflisp"
# load "lab_3-ins.hwflisp"
# load "lab_3-4-ins.hwflisp"
```

... Här följer maskinkoden för testprogrammet, se nedan.

- Assemblera ett testprogram enligt följande (komplettera med den saknade maskinkoden), för också in maskinkoden som "setMemory"-direktiv i konfigurationsfilen med testprogrammet.

Adress	Maskin-kod	Assemblerkod	Direktiv för att initiera minne
20		L1 CLRA	#setMemory 20=
21		L2 INCA	#setMemory 21=
22		CMJEQ #2, L1	#setMemory 22=
23			#setMemory 23=
24			#setMemory 24=
25		BRA L2	#setMemory 25=
26			#setMemory 26=
27			
FF			#setMemory FF=

- Kontrollera CMJEQ -instruktionens funktion med hjälp av simulatören. Rätta eventuella fel.

Vid laborationsplatsen

Verifiera att din CMJEQ -instruktion fungerar även i hårdvara:

- Koppla upp CMJEQ -instruktionens styrsignaler på kopplingsplattan. Gör reset på DV-modulen.
- Utför nu instruktionssekvensen cykelvis genom att ge klocksignaler, tills du ser operationskoden EF₁₆ i instruktionsregistret.
- Kontrollera nu, för varje cykel i exekveringsfasen dvs. Q₄ och uppåt, att styrsignalerna aktiveras korrekt.
- Utför programmet tills värdet i register A är 2 och kontrollera att "hoppet" då blir till adress 20₁₆.

Då CMJEQ -instruktionen fungerar som den ska, tillkallar du en handledare och redovisar laborationsuppgiften.

Därefter kopplar du ner och snyggar till din laborationsplats, laborationen är klar.

Tillägg till PM laboration 3:

Du kan ge kommandon till DV-modulen genom att klicka på terminalfönstret och skriva in något av följande

Kommando	Betydelse
s	Utför hel instruktion (till nästa NF)
e	Utför program utan uppehåll, exekvera, avbryt exekvering genom att ge ytterligare ett 'e'-kommando.
wrZXX	Skriv värdet XX till register Z. Värdet XX anges på hexadecimal form med precis två siffror. Registret, Z, kan vara något av datavägens register enligt: a,t,x,y,s=sp,p=pc,u=ta,r,c=cc.
wmXXYY	Skriv värdet XX till minnesadress YY. Såväl värdet XX som adressen YY anges på hexadecimal form med precis två siffror.