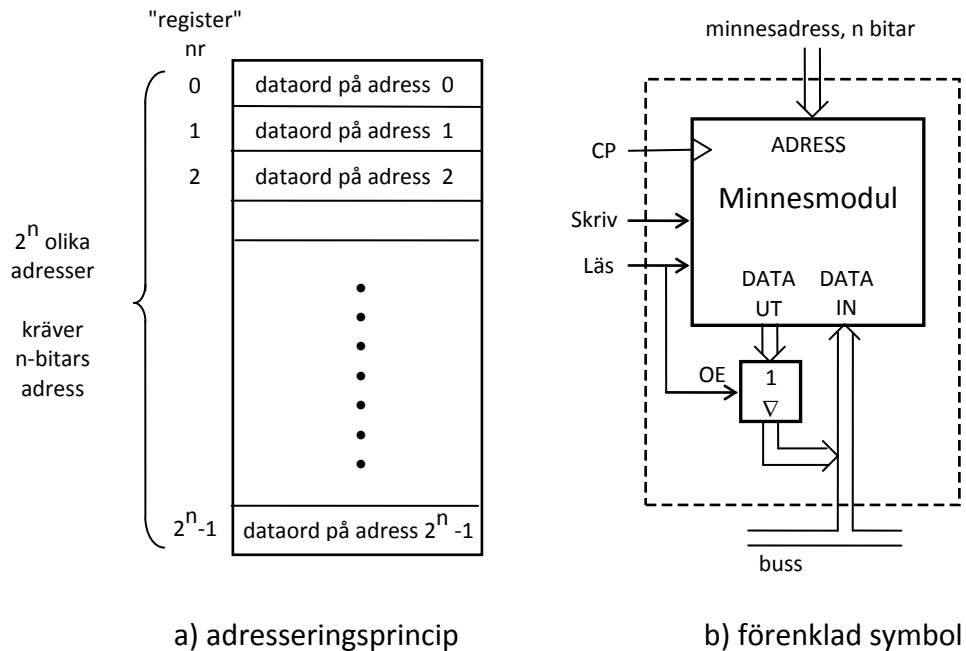



## Kapitel 7 Systemexempel (forts.)

Principen för en minnesmodul med läs- och skrivbart minne (RWM).




Figur 7.31 RWM, minnesmodul för läsning och skrivning.

Datavägen kompletterad med läs- och skrivbart minne (RWM).

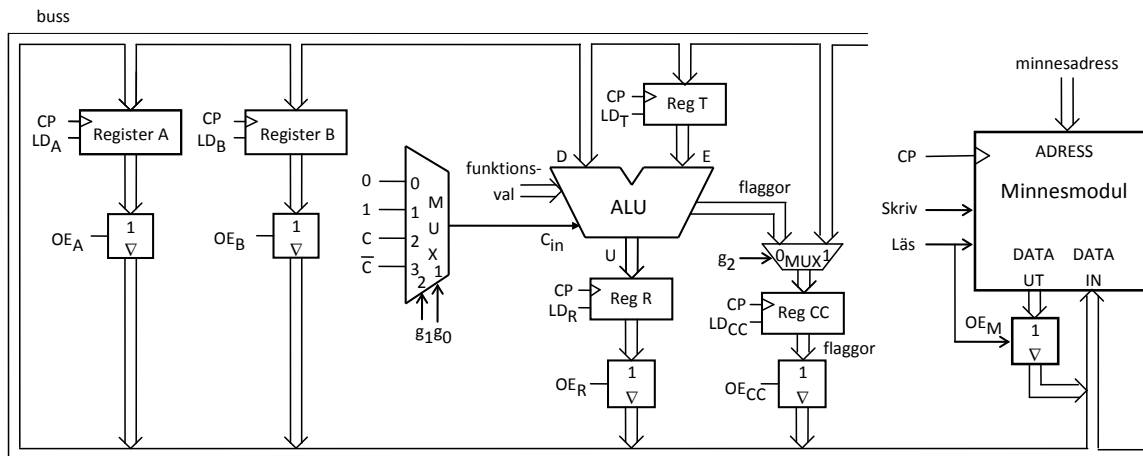


Figur 7.32 Datavägen med RWM.

En styrenhet för datavägen.

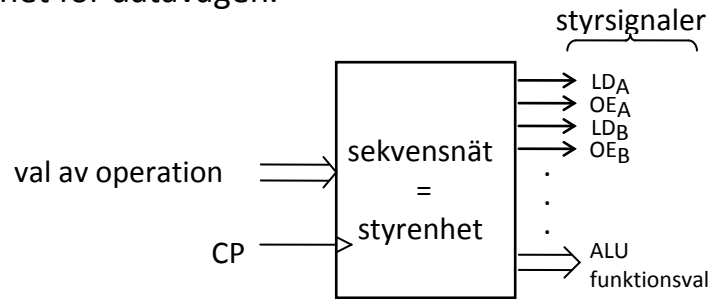


Figur 7.33 Generering av styrsignaler till datavägen.

Komplettera med ett register för operationsnummer.

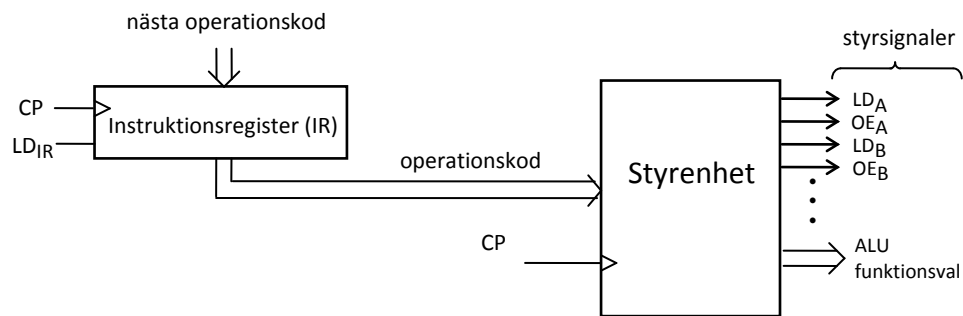

Figur 7.34 Operationskoden finns i instruktionsregistret.

Dataväg med styrenhet.

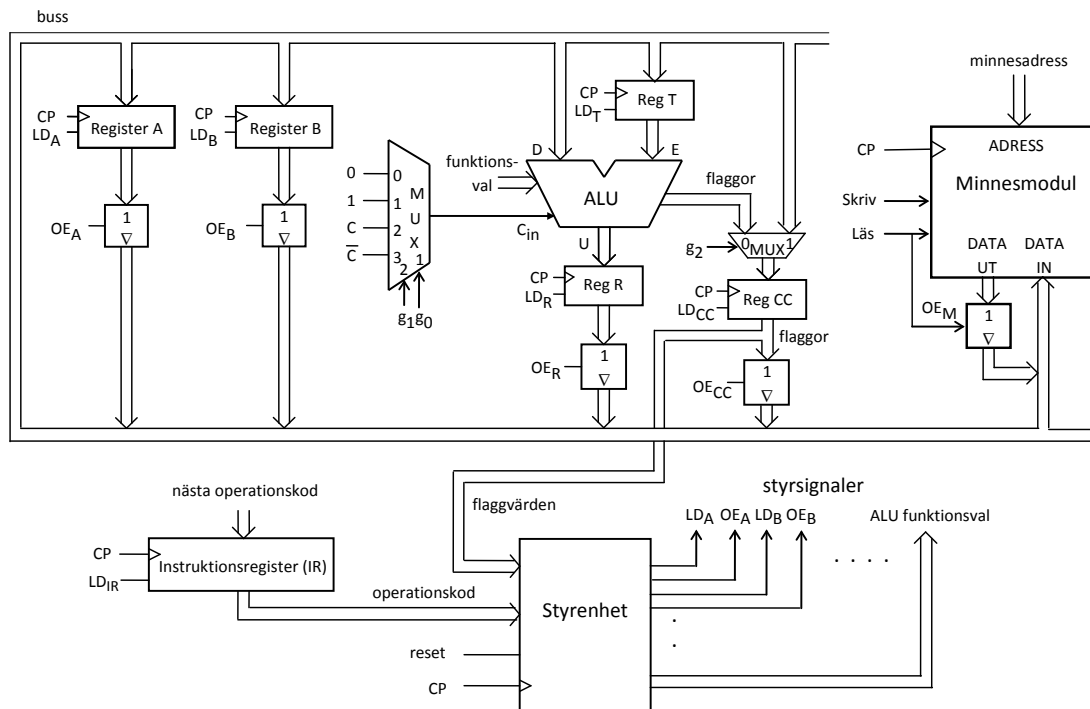

Figur 7.35 Dataväg med styrenhet.