


# Adressavkodning - busskommunikation

## Kompendie kapitel 10


Ur innehållet:

- Bussystem, intern kommunikation i datorsystemet
- Adressavkodning, hur primärminne och I/O-enheter kan anslutas
- Olika principer för intern kommunikation (busskommunikation)

# Bussystem

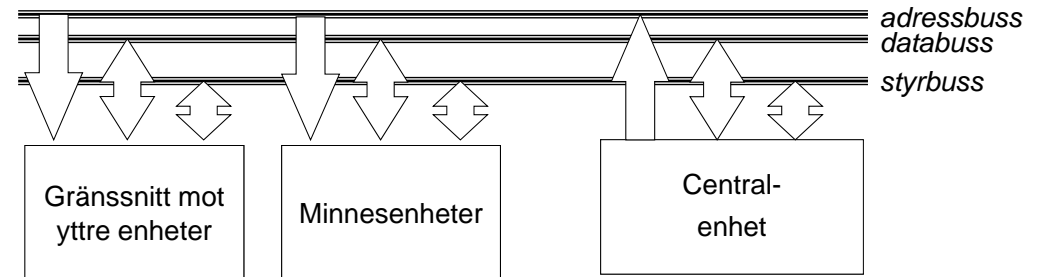

# Primärminnets organisation

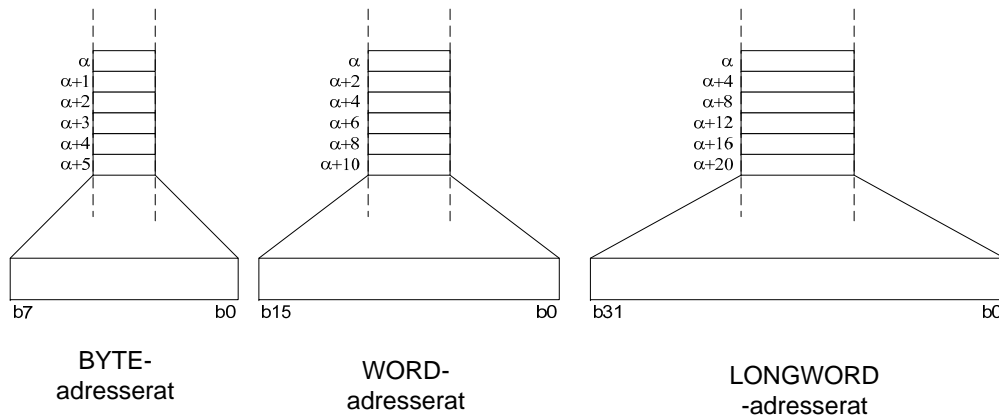


# EXEMPEL: Adressavkodning

Varje minnesblock (kapsel) tilldelas sin unika del av adressrummet

The diagram shows a central unit connected to two memory chips. The central unit provides a 'databuss' (data bus) and an 'adressbuss' (address bus) to the memory chips. 'avkodningslogik' (decoding logic) is connected to the address bus and provides 'Chip Select 1' and 'Chip Select' signals to the memory chips.

$A_{15}A_{14}A_{13}A_{12}A_{11}A_{10}A_9A_8A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Områdes-id $A_{15}A_{14} = 00$
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Områdes-id $A_{15}A_{14} = 01$
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Områdes-id $A_{15}A_{14} = 10$
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Områdes-id $A_{15}A_{14} = 11$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

 

## Specifikation


- RWM-minnet ska aktiveras om centralenheten genererar någon av adresserna 0-0FFF.
- ROM-minnet ska aktiveras om centralenheten genererar någon av adresserna C000-CFFF.
- Inporten ska aktiveras om centralenheten genererar adress A000.
- Utporten ska aktiveras om centralenheten genererar adress 8000.

Kapsel	Startadress	Slutadress
Minneskapsel RWM 4 kbyte	0000	0FFF
Minneskapsel ROM 4 kbyte	C000	CFFF
Buffert, 8 bitar som inport	A000	A000
Register, 8 bitar som utport	8000	8000

## Realisering med NAND-logik

Fullständig avkodning


Kapsel	Adressbuss	Adressbuss															
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
RWM	\$0FFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROM	\$CFFF	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$C000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inport	\$A000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$A000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utport	\$8000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$8000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 


Kapsel	Adressbuss	Adressbuss															
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
RWM	\$0FFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROM	\$CFFF	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$C000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inport	\$A000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$A000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utport	\$8000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$8000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ofullständig avkodning

Kapsel	Adressbuss	Adressbuss		
		A15	A14	A13
RWM	\$0000-\$1FFF	0	0	0
ROM	\$C000-\$DFFF	1	1	0
inport	\$A000-\$BFFF	1	0	1
utport	\$8000-\$9FFF	1	0	0

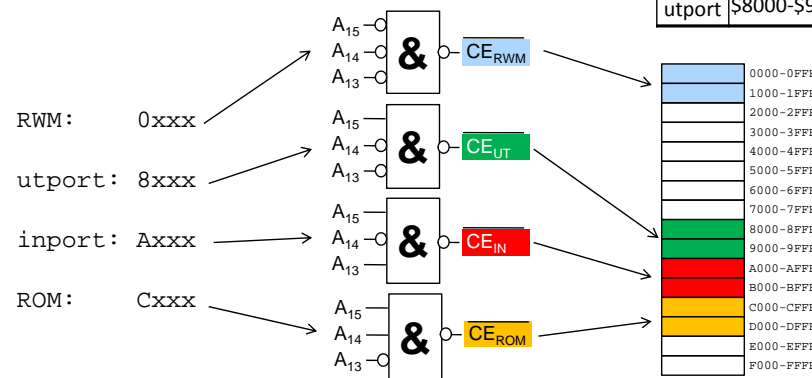

 

## Ofullständig adressavkodning

  

## Exempel:

Vi har ett system med 16 bitars adressbuss och 8 bitars databuss. Till centralenheten vill vi ansluta en ROM-modul (32 kbyte), en RWM-modul (16 kbyte) och en I/O-port (en inport och en utport). I/O-porten skall placeras på adress \$4000, ROM-modulen placeras med start på adress \$8000, RWM-modulen placeras med start på adress 0000 i adressrummet.

Konstruera adressavkodningslogiken, dvs. ange booleska uttryck för "chip select" (CS)-signalerna. Använd **ofullständig adressavkodning**. Alla "chip select" signaler ( $CS_{ROM}$ ,  $CS_{RWM}$ ,  $CS_{IN}$  och  $CS_{UT}$ ) är aktiva låga.

Vi löser detta på tavlan...

## Vi sammanfattar resultaten:

Modul	Adress	Adressbuss		
		A15	A14	A13....
ROM	\$FFFF	1	1	1
	\$8000	1	0	0
RWM	\$3FFF	0	0	1
	0	0	0	0
IO-port	\$4000	0	1	0
	\$4000	0	1	0

$$\overline{CS_{ROM}} = \overline{A15}$$

$$\overline{CS_{RWM}} = \overline{A15 \cdot A14}$$

$$\overline{CS_{IN}} = \overline{A15 \cdot A14 \cdot R/\overline{W}}$$

$$\overline{CS_{UT}} = \overline{A15 \cdot A14 \cdot \overline{R/W}}$$

## Fullständig adressavkodning

Modul	Adressbuss															
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
ROM	\$FFFF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$8000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWM	\$3FFF	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IO-port	\$4000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$4000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adressbitar som EJ skiljer sig åt i intervallet används i avkodningslogiken.


$$\overline{CS_{ROM}} = \overline{A15}$$

$$\overline{CS_{RWM}} = \overline{A15} \cdot \overline{A14}$$

$$\overline{CS_{IN}} = \overline{A15} \cdot \overline{A14} \cdot \overline{A13} \cdot \overline{A12} \cdot \overline{A11} \cdot \overline{A10} \cdot \overline{A9} \cdot \overline{A8} \cdot \overline{A7} \cdot \overline{A6} \cdot \overline{A5} \cdot \overline{A4} \cdot \overline{A3} \cdot \overline{A2} \cdot \overline{A1} \cdot \overline{A0} \cdot R/W$$

$$\overline{CS_{UT}} = \overline{A15} \cdot \overline{A14} \cdot \overline{A13} \cdot \overline{A12} \cdot \overline{A11} \cdot \overline{A10} \cdot \overline{A9} \cdot \overline{A8} \cdot \overline{A7} \cdot \overline{A6} \cdot \overline{A5} \cdot \overline{A4} \cdot \overline{A3} \cdot \overline{A2} \cdot \overline{A1} \cdot \overline{A0} \cdot R/W$$

## Överlagrad minnesavbildning

 

Metod:  
Bilda fullständig avkodningssignal för IO-porten.

Använd inversen av IO-portens CS-signal i avkodningslogiken för minnesmodulen.

## Exempel:

Vi har ett system med 20 bitars adressbuss och 8 bitars databuss. Till centralenheten finns ansluten en 128 kbytes ROM-modul med start på adress \$20000. En I/O-port, som upptar 32 bytes, ska överlagras på adress \$22000.

Konstruera adressavkodningslogiken, dvs. ange booleska uttryck för "chip select" (CS)-signalerna. Båda "chip select" signalerna ( $CS_{ROM}$  och  $CS_{IO}$ ) är aktiva låga.

## Lösningsmetod

Bestäm start och slutadresser och ställ upp en tabell:

Modul	Adressbuss																			
	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
ROM	\$3FFFF	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$20000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IO-port	\$2201F	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	\$22000	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ur tabellen får vi direkt den fullständiga avkodningslogiken för I/O-porten:

$$\overline{CS_{IO}} = \overline{A19} \cdot \overline{A18} \cdot \overline{A17} \cdot \overline{A16} \cdot \overline{A15} \cdot \overline{A14} \cdot \overline{A13} \cdot \overline{A12} \cdot \overline{A11} \cdot \overline{A10} \cdot \overline{A9} \cdot \overline{A8} \cdot \overline{A7} \cdot \overline{A6} \cdot \overline{A5}$$

Avkodningslogiken för ROM-kapseln fås på samma sätt men vi grindar dessutom in inversen av  $\overline{CS_{IO}}$ .

$$\overline{CS_{ROM}} = \overline{A19} \cdot \overline{A18} \cdot \overline{A17} \cdot \overline{CS_{IO}}$$

## Busskommunikation

Datorns buss-kommunikation måste vara fastlagd i ett *protokoll*. Med protokoll menas helt enkelt regler för hur kommunikationen sker, dvs. hur information, *data*, utbytes mellan olika enheter i systemet.

Regelverket inbegriper alltså överenskommelser om:

- ❑ "Språket", betydelsen av hög respektive låg logiknivå
- ❑ Organisation av bitarna i ett ord, "endian bit order"
- ❑ Organisation av bytes i ett ord "endian byte order"
- ❑ Tidsegenskaper, händelser korrekt ordnade i tid


## Bit-ordning

big-endian ("LSB 0")  $b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0$


little-endian ("MSB 0")  $b_0 b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7$

8-bitars ord där  $b_7$  är den MEST signifikanta biten och  $b_0$  den MINST signifikanta biten

## Byte-ordning


 


big-endian byte ordning

 


little-endian byte ordning

## Asynkron buss

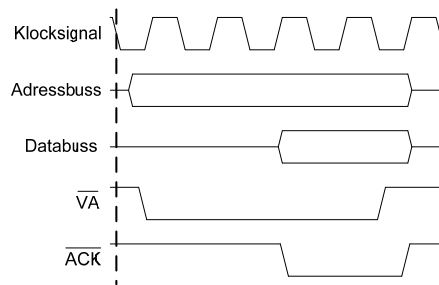 

## Läscykel, asynkron buss

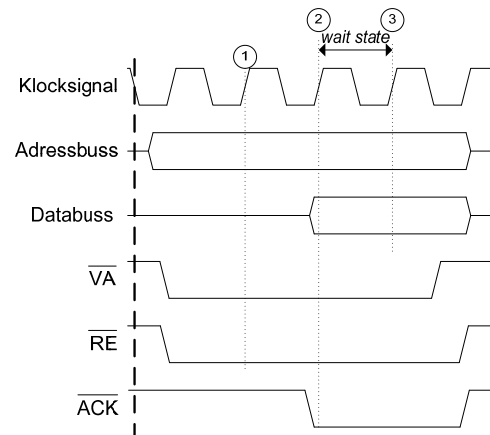


Vid "1" börjar periferienheten avkoda adressen från adressbussen,.

ACK-signalen upptäcks av centralenheten vid "2" och databussen läses av vid nästa positiva klockflank "3".


Antalet klockcykler från ACK, tills data klockas in från databussen kallas *väntecykler* ("wait states").

## Väntetillstånd

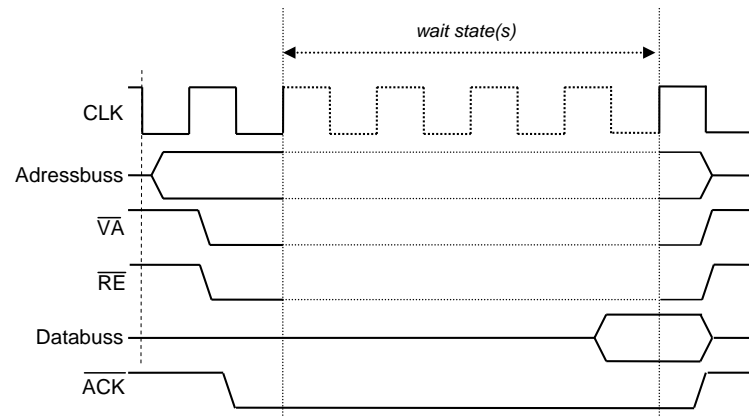

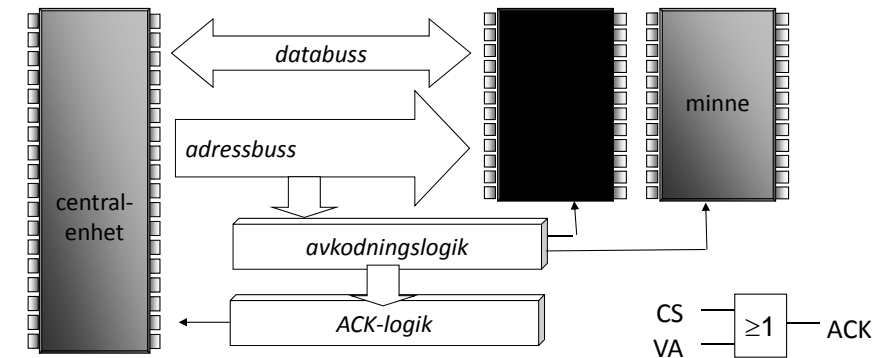
## Generering av ACK-signal

Minneskretsar genererar som regel inte denna signal...




Utebliven ACK-signal indikerar "Bussfel"...

## Synkron buss

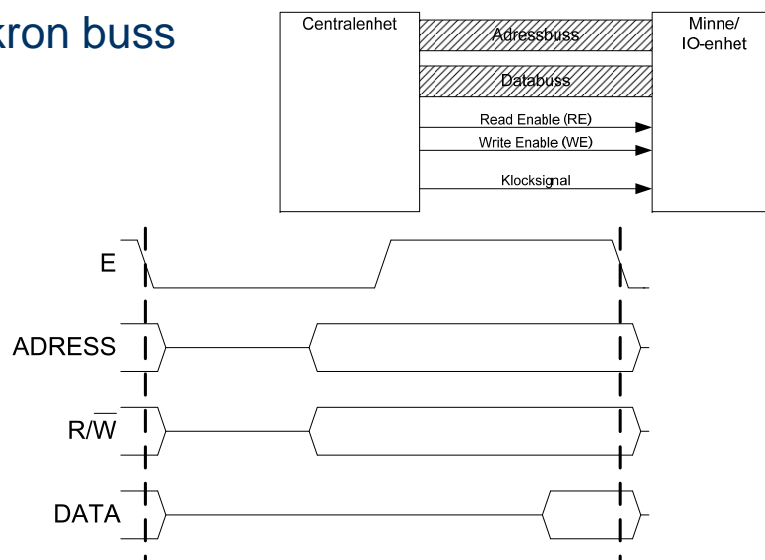


## Läscykel, synkron buss

 

1. Läscykeln inleds med en negativ flank hos klocksignalen.
2. Signaler som var giltiga under föregående cykel tas bort och bussarna är nu i odefinierade tillstånd.
3. Centralenheten sätter upp adress och styrsignaler för minnet.
4. Minnet har avkodat adressbussen och lägger ut data på databussen.
5. Läscykeln avslutas med en negativ flank hos klocksignalen. Data klockas in till centralenheten från databussen.



# Skrivcykel, synkron buss

 

1. Skrivcykeln inleds med en negativ flank hos klocksignalen.
2. Signaler som var giltiga under föregående cykel tas bort och bussarna är nu i odefinierade tillstånd.
3. Centralenheten sätter upp adress och styrsignaler för minnet.
4. Centralenheten lägger ut data på databussen, adressbussen avkodas och aktiverar minneskapsel.
5. Skrivcykeln avslutas med en negativ flank hos klocksignalen. Data klockas in till minnet från databussen.


# Exempel

Vi har ett synkront system med 16 bitars adressbuss och 8 bitars databuss. Data klockas i systemet vid negativ flank hos signalen E.

Till centralenheten ska anslutas:


- 8 kbyte ROM med start på adress \$E000
- 16 kbyte RWM med start på adress \$8000
- 512 byte I/O, med start på adress \$E000

 Konstruera fullständig adressavkodningslogik, dvs. ange booleska uttryck för "chip select" (CS)-signalerna. Alla "chip select" signalerna ( $CS_{ROM}$ ,  $CS_{RWM}$  och  $CS_{I/O}$ ) är aktiva låga.



Vi löser detta på tavlan...

# Multiplexad buss

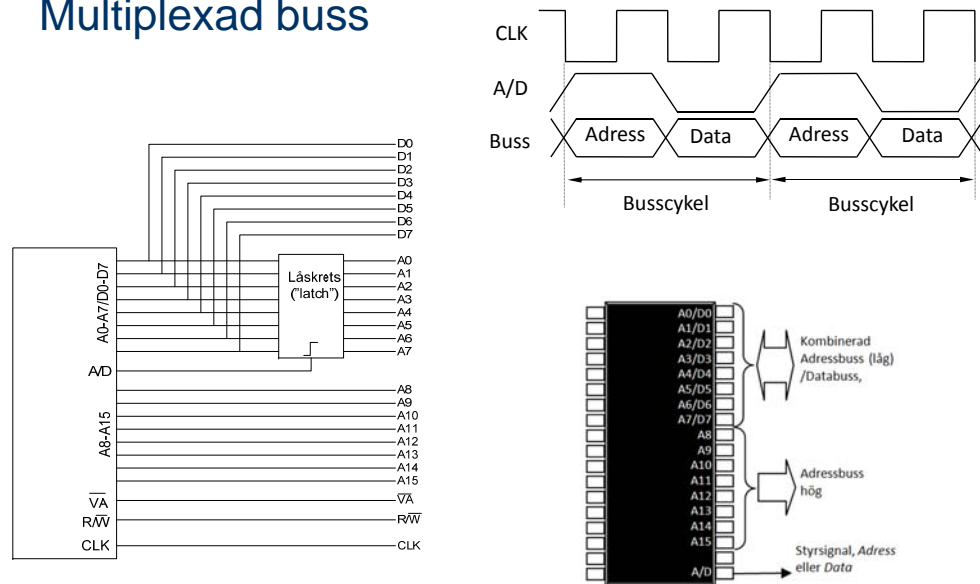

Modul	Adressbuss															
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0