

# Switchnätsalgebra

Dagens föreläsning behandlar:

Läroboken kapitel 3  
Arbetsboken kapitel 2,3

Ur innehållet:

- Satslogik och Boolesk algebra
- Grindar
- Funktions tabell
- Binär evaluering
- Normal form/Förenklad form/ Minimal form
- Karnaughdiagram

# Negation, "ICKE" → NOT-grind (Inverterare)

Observera de alternativa skrivsätten inom Boolesk algebra  $x' = \bar{x}$

satslogik

sannings-  
tabell


p	$\neg p$
F	S
S	F

Boolesk  
algebra

funktions-  
tabell

x	$f=x'$
0	1
1	0

IEC-symbol

 


Amerikansk  
symbol



logiknivå

CMOS  
(Complementary  
MOS)

 

kretsnivå

# Disjunktion, "ELLER" → OR-grind

satslogik

Boolesk  
algebra


sannings-  
tabell

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	S	S
S	F	S
S	S	S

funktions-  
tabell

x	y	$f=x+y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

IEC-symbol

 


Amerikansk  
symbol



logiknivå

CMOS  
(Complementary  
MOS)

 

kretsnivå

# Konjunktion, "OCH" → AND-grind

satslogik

Boolesk  
algebra


sannings-  
tabell

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	S	F
S	F	F
S	S	S


funktions-  
tabell

x	y	$f=x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

IEC-symbol

 


Amerikansk  
symbol

 


logiknivå


CMOS  
(Complementary  
MOS)

 

kretsnivå

 


logiknivå

 


kretsnivå

## Antalet ingångar kan utökas

 

logiknivå

 

kretsnivå

Antal ingångar (fan-in), begränsas av använd kretsteknologi.

	satslogik		Boolesk algebra
identitet	$p \vee \mathbf{F} \Leftrightarrow p$	$\rightarrow$	$x + 0 = x$
	$p \wedge \mathbf{S} \Leftrightarrow p$	$\rightarrow$	$x \bullet 1 = x$
dominans	$p \vee \mathbf{S} \Leftrightarrow \mathbf{S}$	$\rightarrow$	$x + 1 = 1$
	$p \wedge \mathbf{F} \Leftrightarrow \mathbf{F}$	$\rightarrow$	$x \bullet 0 = 0$
tautologi motsägelse	$p \vee (\neg p) \Leftrightarrow \mathbf{S}$	$\rightarrow$	$x + x' = 1$
	$p \wedge (\neg p) \Leftrightarrow \mathbf{F}$	$\rightarrow$	$x \bullet x' = 0$
idempotens "a <sup>2</sup> = a" (alltid)	$p \wedge p \Leftrightarrow p$	$\rightarrow$	$x \bullet x = x$
dubbel negation	$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$	$\rightarrow$	$(x')' = x$
kommutativitet	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$\rightarrow$	$x + y = y + x$
	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	$\rightarrow$	$x \bullet y = y \bullet x$
associativitet	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	$\rightarrow$	$(x + y) + z = (x + y) + z$
	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	$\rightarrow$	$(x \bullet y) \bullet z = (x \bullet y) \bullet z$
distributivitet	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$\rightarrow$	$x + (y \bullet z) = (x + y) \bullet (x + z)$
	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$\rightarrow$	$x \bullet (y + z) = (x \bullet y) + (x \bullet z)$
deMorgans teorem	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	$\rightarrow$	$(x \bullet y)' = x' + y'$
	$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	$\rightarrow$	$(x + y)' = x' \bullet y'$

## Binär evaluering

Exempel:

Bevisa deMorgans teorem med hjälp av binär evaluering

Påstående 1: $(x \bullet y)' = x' + y'$			
x	y	$(x \bullet y)'$	$x' + y'$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0
		VL	HL

Påstående 2: $(x + y)' = x' \bullet y'$			
x	y	$(x + y)'$	$x' \bullet y'$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
		VL	HL

## deMorgan, generalisering

- Det gäller att:

$$(x_0 \bullet x_1 \bullet \dots \bullet x_i \bullet \dots \bullet x_{N-1} \bullet x_N)' = x_0' + x_1' + \dots + x_i' + \dots + x_{N-1}' + x_N'$$

- bevisas enklast med induktion:

$$(x_0 \bullet x_1 \bullet \dots \bullet x_i \bullet \dots \bullet x_{N-1} \bullet x_N)' = x_0' + x_1' + \dots + x_i' + \dots + x_{N-1}' + x_N'$$

sätt  $x_a = x_1 \bullet x_2$  och skriv

$$(x_0 \bullet x_a)' = x_0' + x_a' \text{ (visat tidigare...)} \Rightarrow$$

$$(x_0 \bullet (x_1 \bullet x_2))' = x_0' + (x_1 \bullet x_2)' \Rightarrow$$

$$(x_0 \bullet x_1 \bullet x_2)' = x_0' + x_1' + x_2'$$

## Ytterligare grindtyper har visat sig användbara

NAND – "ICKE-OCK" – Negerad AND-grind

Vi ska visa att de grundläggande funktionerna (NOT,AND,OR) samtliga kan realiseras med en NAND-typ grind. (NAND-logik)

NOR – "ICKE-ELLER" – Negerad OR-grind

Vi ska visa att de grundläggande funktionerna (NOT,AND,OR) samtliga kan realiseras med en NOR-typ grind. (NOR-logik)

EXCLUSIVE OR - "EXKLUSIVT ELLER" – XOR-grind

"Härledd funktion" dvs. baserad på användning av NOT/AND/OR. Grindtypen är speciellt användbar vid jämförelseoperationer.

NOT EXCLUSIVE OR – "ICKE EXKLUSIVT ELLER" – Negerad XOR-grind.

## Negerad konjunktion, "ICKE-OCH" → NAND-grind




satslogik

Boolesk algebra

sannings-  
tabell

funktions-  
tabell




p	q	$\neg(p \wedge q)$	x	y	$f=(x \bullet y)'$
F	F	S	0	0	1
F	S	S	0	1	1
S	F	S	1	0	1
S	S	F	1	1	0

   

krets nivå

logiknivå




## NOT/AND/OR-funktioner med NAND-logik

   

## Negerad disjunktion, "ICKE-ELLER" → NOR-grind

satslogik Boolesk algebra




sannings- tabell			funktions- tabell		
p	q	$\neg(p \vee q)$	x	y	$f=(x+y)'$
F	F	S	0	0	1
F	S	F	0	1	0
S	F	F	1	0	0
S	S	F	1	1	0

   

kretsnivå

logiknivå


## NOT/AND/OR-funktioner med NOR-logik

   

## (NOT) Exkluderande ELLER, (ICKE) XOR-grind

Definition:  
 $x \oplus y = x'y + xy'$


IEC-symbol

 

funktionsstabell

x	y	$f=x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Amerikansk symbol

 


$(x \oplus y)' = x'y' + xy$

x	y	$f=(x \oplus y)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

IEC-symbol

 

Amerikansk symbol

 

## Evalueringsordning för operatorer

Evalueringsordning (prioriteter) i avsaknad av parenteser för de grundläggande operatorerna är:

1. NOT
2. AND
3. OR

Exempel: Detaljera evalueringsordningen genom att sätta ut parenteser i följande uttryck:

$$f(x, y, z, w) = x' + x \cdot y \oplus w$$

Lösning:


$$f(x, y, z, w) = x' + x \cdot y \oplus w = (x') + x \cdot y \cdot w' + y' \cdot w = (x') + (x \cdot y \cdot (w')) + ((y') \cdot w)$$

## Boolesk disjunktiv form (Sum Of Products = SOP-form)


$$(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) + (b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_m) + \dots + (c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_p)$$

Exempel:  $f(x, y, z) = y'z + xz'$  realiseras av grindnätet:

IEC-symboler

 

Amerikanska symboler

 

## Mintermer

Med "minterm" menar vi varje unik konjunktion av boolska variabler, dessa kan förekomma i grund- och inverterad form.

Exempel: Mintermer vid tre variabler:

rad	x	y	z	minterm
0	0	0	0	$m_0 = x'y'z'$
1	0	0	1	$m_1 = x'y'z$
2	0	1	0	$m_2 = x'yz'$
3	0	1	1	$m_3 = x'yz$
4	1	0	0	$m_4 = xy'z'$
5	1	0	1	$m_5 = xy'z$
6	1	1	0	$m_6 = xyz'$
7	1	1	1	$m_7 = xyz$

Vi kan bekvämt specificera en boolesk funktion genom att ange dess mintermer.

Exempel:


$$f(x,y,z) = x'y'z + x'yz + xy'z = m_1 + m_3 + m_5 = \sum(m_1, m_3, m_5)$$

Ett vanligt kompakt skrivsätt:  
 $f(x,y,z) = \sum m(1, 3, 5)$

Exempel: Ange mintermerna i funktionen

$$f(x, y, z) = y'z + xz'$$

 Lösning: Ställ upp **funktionstabell** för f



x	y	z	y'z	xz'	f=y'z+xz'	
0	0	0				
0	0	1	1		1	$m_1$
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0		1	1	$m_4$
1	0	1	1		1	$m_5$
1	1	0		1	1	$m_6$
1	1	1				

Dvs:

$$f(x,y,z) = \sum m(1, 4, 5, 6) = x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz'$$

## Normal och Förenklad disjunktiv form

I föregående exempel såg vi hur:

$$f(x, y, z) = \underbrace{y'z + xz'}_{\text{Förenklad}} = \underbrace{x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz'}_{\text{Normal form (=kanonisk summa av mintermer)}}$$

Exempel: Visa algebraiskt att uttrycken för f är ekvivalenta.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' = \\ &= (x' + x)y'z + x(y' + y)z' = \\ &= y'z + xz' \end{aligned}$$

En boolesk funktion kan i allmänhet skrivas på många olika sätt. Det finns dock bara en **disjunktiv normal form (kanonisk SoP, "canonical SOP")**.


Övriga former sägs vara **förenklade**. En form som inte kan förenklas ytterligare kallas **minimal**.

# Realisering

Booleska disjunktiva uttryck ger direkt realisering med NOT/AND/OR-logik, exempelvis:

$$f(x, y, z) = y'z + xz'$$
 (2 st. 2-ing AND och 1 st. 2-ing OR)

 Det kan finnas skäl för att implementera med annan logik




Kan vi realisera f med NAND i stället för AND/OR så kan vi kanske spara transistorer...

# AND/OR → NAND

Omskrivning av disjunktiv form, skriv  $f = (f')'$ , och tillämpa deMorgans lag...

$$f(x, y, z) = y'z + xz' = (f')' = [(y'z + xz')']' = [(y'z)'(xz')']'$$

Kan "visualiseras" enligt följande...

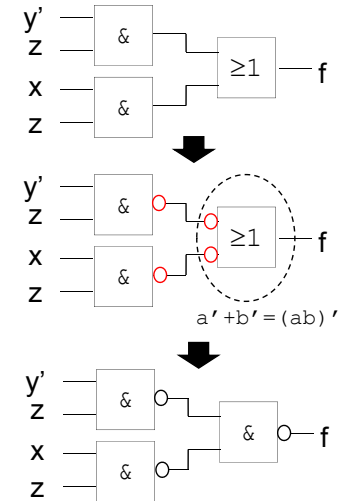


# Boolesk konjunktiv form (Product Of Sums= POS-form)


$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \cdot (b_1 + b_2 + \dots + b_m) \cdot \dots \cdot (c_1 + c_2 + \dots + c_p)$$

Exempel:  $g(x, y, z) = (x+z)(y'+z')$  realiseras av grindnätet:

IEC-symboler

 

Amerikanska symboler

 

# Maxtemer

Med "maxterm" menar vi varje unik disjunktion av booleska variabler, *sådan att dess logiska värde är 0*. Dessa kan förekomma i grund- och inverterad form.

Exempel: Maxtemer vid tre variabler:

rad	x	y	z	maxterm
0	0	0	0	$M_0 = x+y+z$
1	0	0	1	$M_1 = x+y+z'$
2	0	1	0	$M_2 = x+y'+z$
3	0	1	1	$M_3 = x+y'+z'$
4	1	0	0	$M_4 = x'+y+z$
5	1	0	1	$M_5 = x'+y+z'$
6	1	1	0	$M_6 = x'+y'+z$
7	1	1	1	$M_7 = x'+y'+z'$


En boolesk funktion kan specificeras även i form av maxtemer.

Exempel:

$$f = \prod M(1,3,5) = M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 = (x + y + \bar{z}) \cdot (x + \bar{y} + \bar{z}) \cdot (\bar{x} + y + \bar{z})$$

Exempel: Ange maxtermerna i funktionen

$$g(x, y, z) = (x+z) (y' + z')$$

 

Lösning: Ställ upp funktionstabell för g

x	y	z	x+z	y'+z'	g=(x+y)(y'+z')
0	0	0	0		0
0	0	1			
0	1	0	0		0
0	1	1		0	0
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1		0	0

$M_0$

$M_2$

$M_3$

$M_7$

Dvs:

$$g(x,y,z) = \prod M(0, 2, 3, 7) =$$

$$(x+y+z)(x+y'+z)(x+y'+z')(x'+y'+z')$$

## Normal och Förenklad konjunktiv form

I föregående exempel såg vi hur:

$$g(x, y, z) = (x+z) (y' + z') = (x+y+z) (x+y'+z) (x+y'+z') (x'+y'+z')$$

Förenklad

Normal form (=kanonisk)  
produkt av maxtermer

Exempel: Visa algebraiskt att uttrycken för g är ekvivalenta.

$$\begin{aligned}
 g &= (x+y+z) (x+y'+z) (x+y'+z') (x'+y'+z') \\
 &= (xx+xy'+xz+xy+y'y'+yz+xz+zy'+zz) \\
 &\quad (xx'+xy'+xz'+x'y+y'y'+y'z+x'z'+y'z'+z'z') \\
 &= (x+xy'+xz+xy+yz+zy'+z) \\
 &\quad (xy'+xz'+x'y'+y'z'+x'z'+z') \\
 &= (x+z+x(y'+y)+z(y+y')+xz) \\
 &\quad ((x+x')y'+z'(x+x')+y'z'+z') \\
 &= (x+z+x+z+xz)(y'+z'+y'z'+z') \quad (\text{redundans/dominans}) \\
 &= (x+z)(y'+z')
 \end{aligned}$$


## Realisering, OR/AND → NOR

Booleska konjunktiva uttryck ger direkt realisering med NOT/AND/OR-logik.





Även här kan vi dock spara transistorer genom att realisera med en alternativ grindtyp. Då vi utgår från konjunktiv form är NOR-realisering lämpligt.

Omskrivning av konjunktiv form, skriv  $g = (g')'$ , och tillämpa deMorgans lag...
 
$$\begin{aligned}
 (g')' &= [ ((x+z) (y'+z'))' ]' \\
 &= [ (x+z)' + (y'+z')' ]'
 \end{aligned}$$



2-ing NOR

    

## Minimering av booleska uttryck

- Vi har sett hur funktionellt ekvivalenta booleska uttryck kan uttryckas på normal/förenklad form med varierande "kostnad" för realiseringen.
- Vi har använt algebraiska metoder för att förenkla uttryck.
- Det kan i bland vara svårt att se om en förenkling verkligen resulterat i en *minimal form* eller inte.
- För komplexa uttryck är algebraiska metoder väldigt opraktiska och det har därför utvecklats åtskilliga metoder för *minimering* av Booleska uttryck.
- I denna kurs använder vi *Maurice Karnaugh's* metod med "Karnaughdiagram". Vi ger här metoden med praktiska exempel dock utan bevis.





## Minimal form

Låt varje inringning omfatta så många mintermer som möjligt.

Samma minterm kan ringas in flera gånger.

Exempel:

		zw			
f		00	01	11	10
xy	00	1	1		
	01	1	1		
	11	1	1	1	1
	10	1	1		

*EJ MINIMAL*

		zw			
f		00	01	11	10
xy	00	1	1		
	01	1	1		
	11	1	1	1	1
	10	1	1		

*MINIMAL*

## Sammanfattning - Karnaughdiagram

		y	
f		0	1
x	0		
	1		

		yz			
f		00	01	11	10
x	0				
	1				

		zw			
f		00	01	11	10
xy	00				
	01				
	11				
	10				